




$$\text{KCL : } -r + \frac{v_1 - A}{1} - rv = 0$$

$$v \text{ loop : } v - v_1 = rB$$

$$\Rightarrow -r + v - rB - A - rv = 0$$

$$\Rightarrow rv = -r - rB - A$$
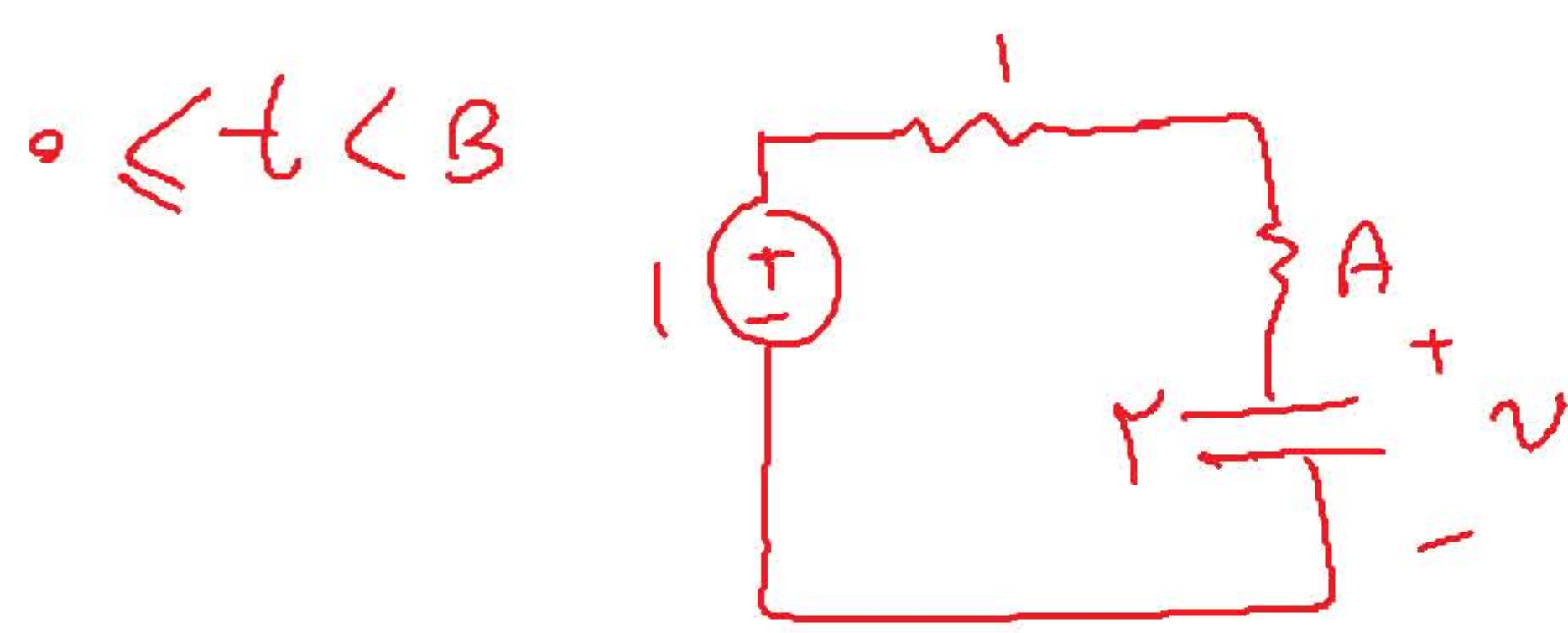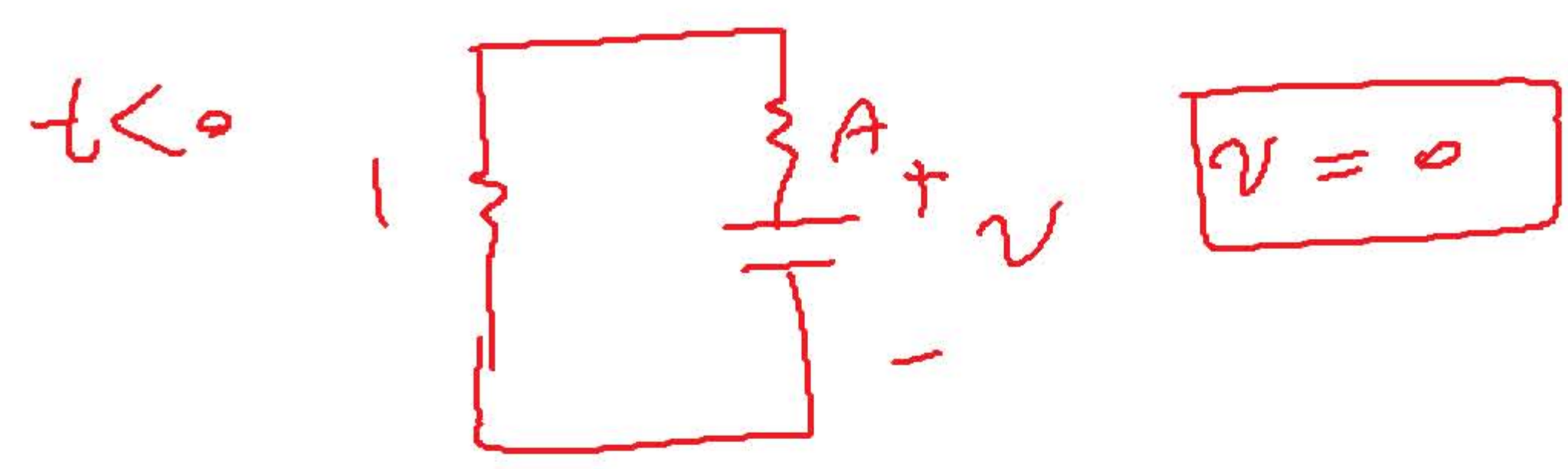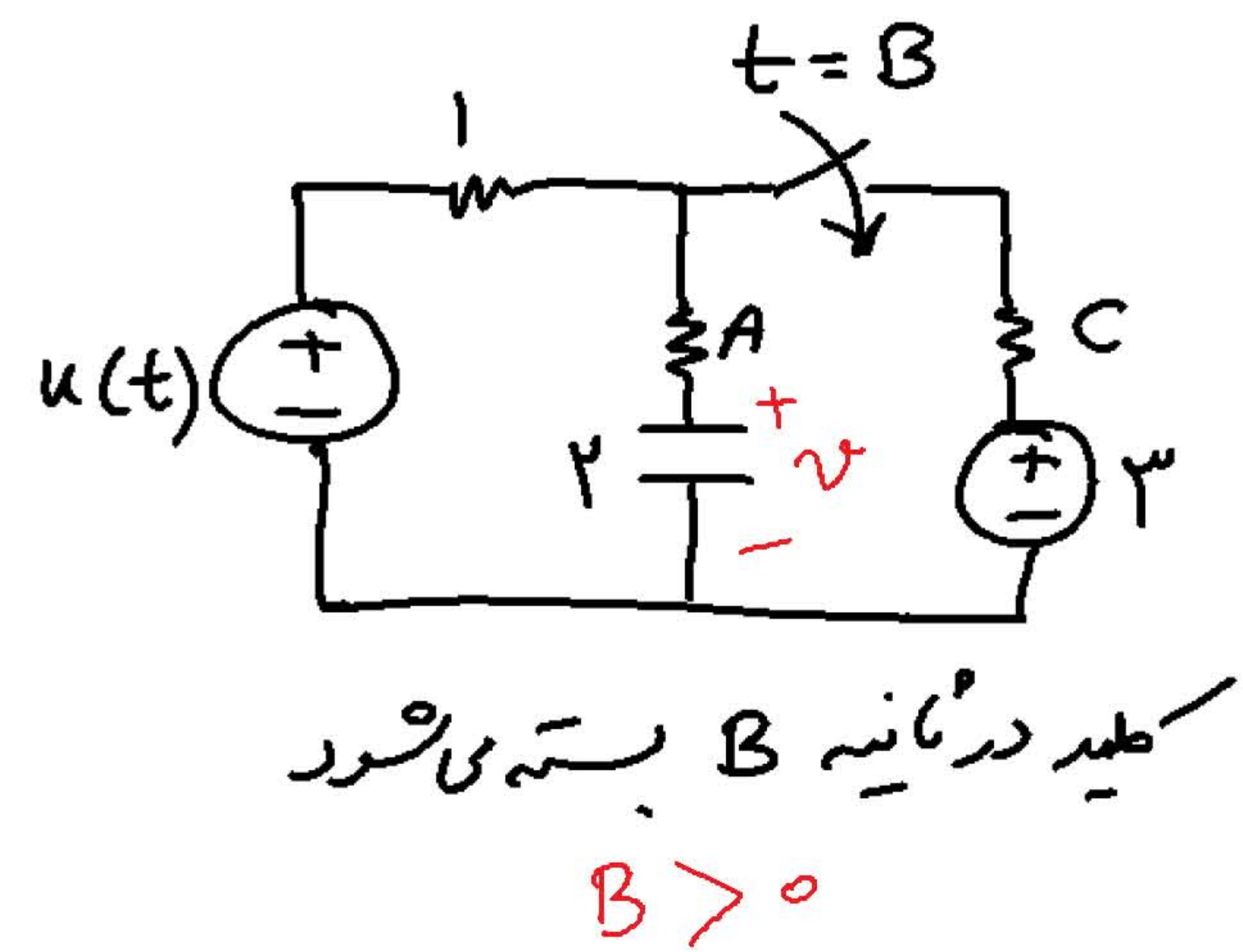
$$\Rightarrow \boxed{v = -1 - B - \frac{A}{r}}$$



$$v = v_{\infty} + (v_0 - v_{\infty})e^{-\frac{t}{\tau}}$$


$$v_{\infty} = 1$$

$$v_0 = 0$$

$$\tau = RC = 2(A+1)$$

$$\Rightarrow v = 1 - e^{-\frac{t}{2(A+1)}}$$

$B \leq t$

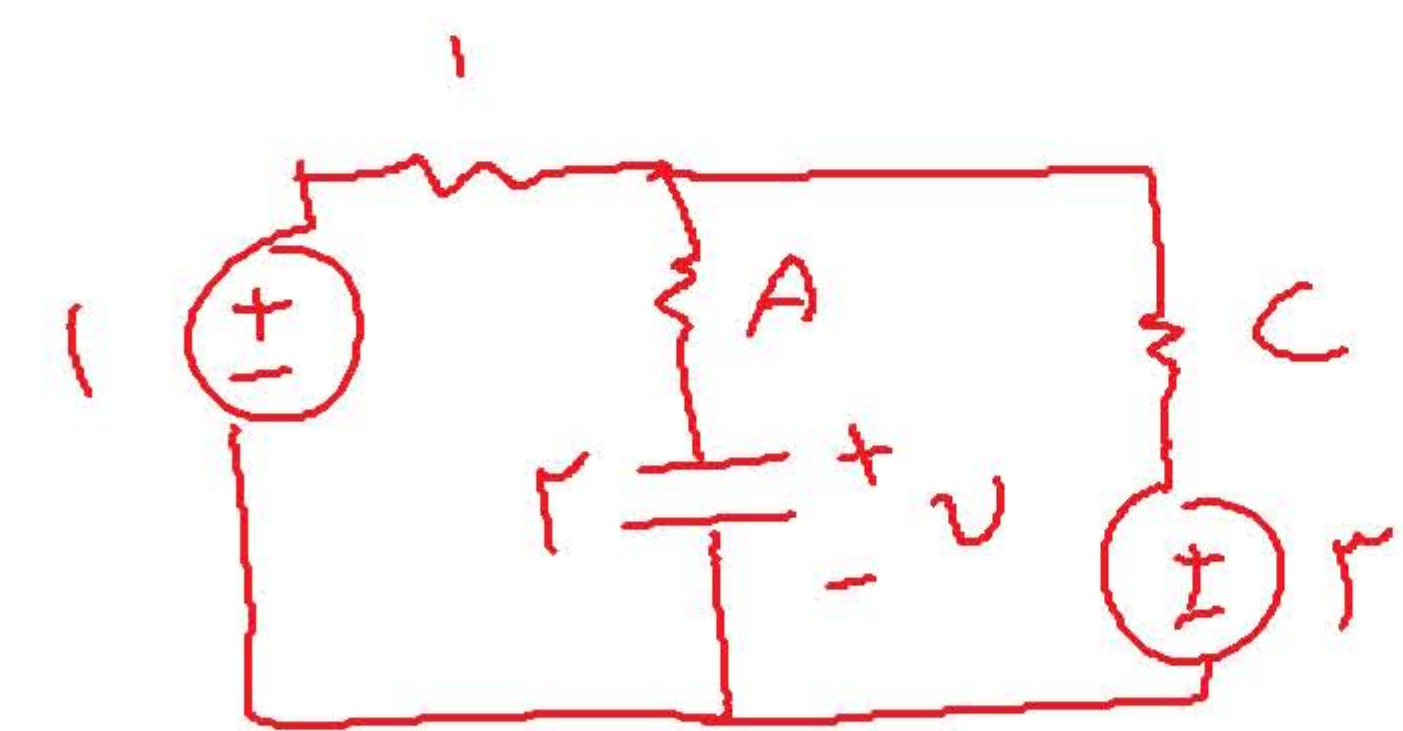


$$v = v_{\infty} + (v_B - v_{\infty})e^{-\frac{(t-B)}{\tau}}$$

$$v_{\infty} = 1 + \frac{v-1}{1+C} = 1 + \frac{1}{C+1}$$

$$v_B = 1 - e^{-\frac{B}{2(A+1)}}$$

$$\tau = 2 \times ((C \parallel 1) + A) = \frac{2C}{C+1} + 2A$$
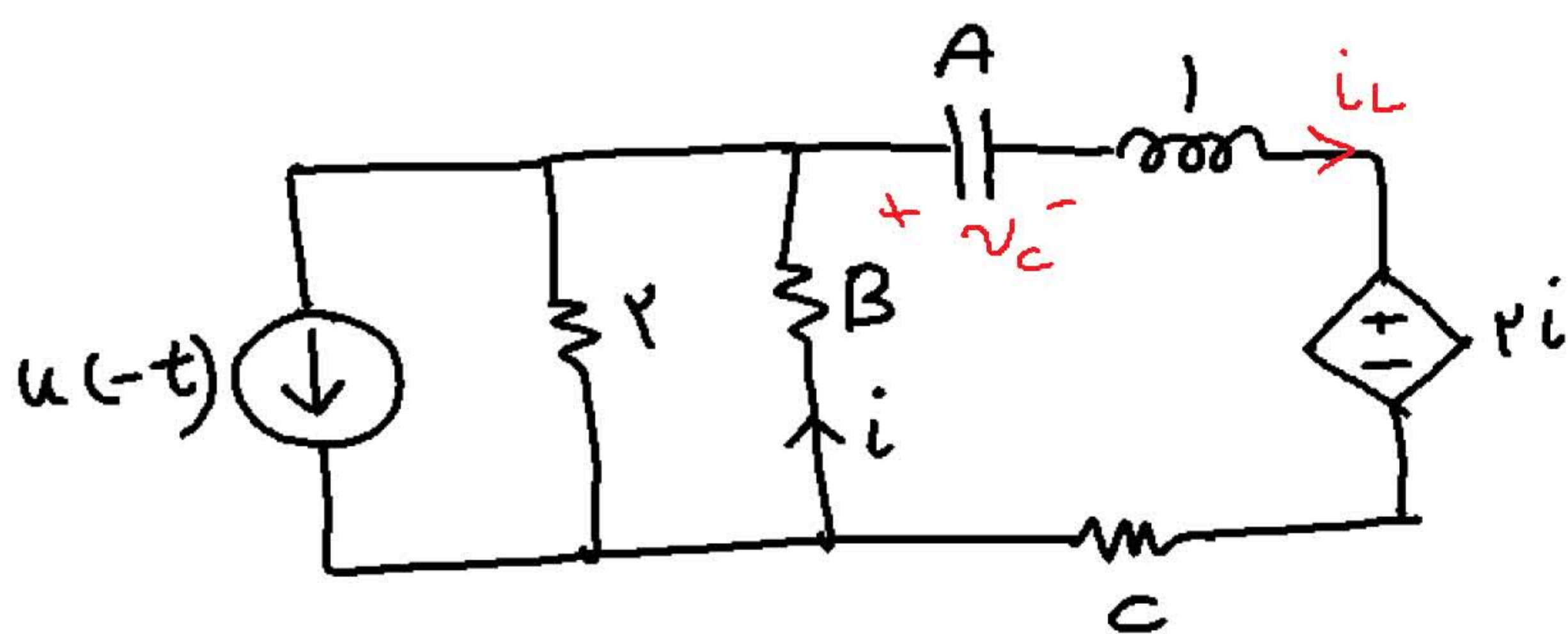
$$\rightarrow v = 1 + \frac{1}{C+1} - \left(e^{-\frac{B}{2(A+1)}} + \frac{1}{C+1} \right) e^{-\frac{(t-B)}{\frac{2C}{C+1} + 2A}}$$




$t < 0$ $u(-t) = 1$
درت زمان طولانی گذشته
خازن مدار باز و سلف اتصال کوتاه

$$\Rightarrow i_L(0^-) = 0 \Rightarrow i_L(0^+) = 0 \quad (1)$$

$$v_C(0^-) + 2i(0^-) = -B i(0^-) \Rightarrow v_C(0^-) = -2$$

$$i(0^-) = \frac{2}{2+B}$$

$$\Rightarrow v_C(0^+) = -2 \quad (2)$$

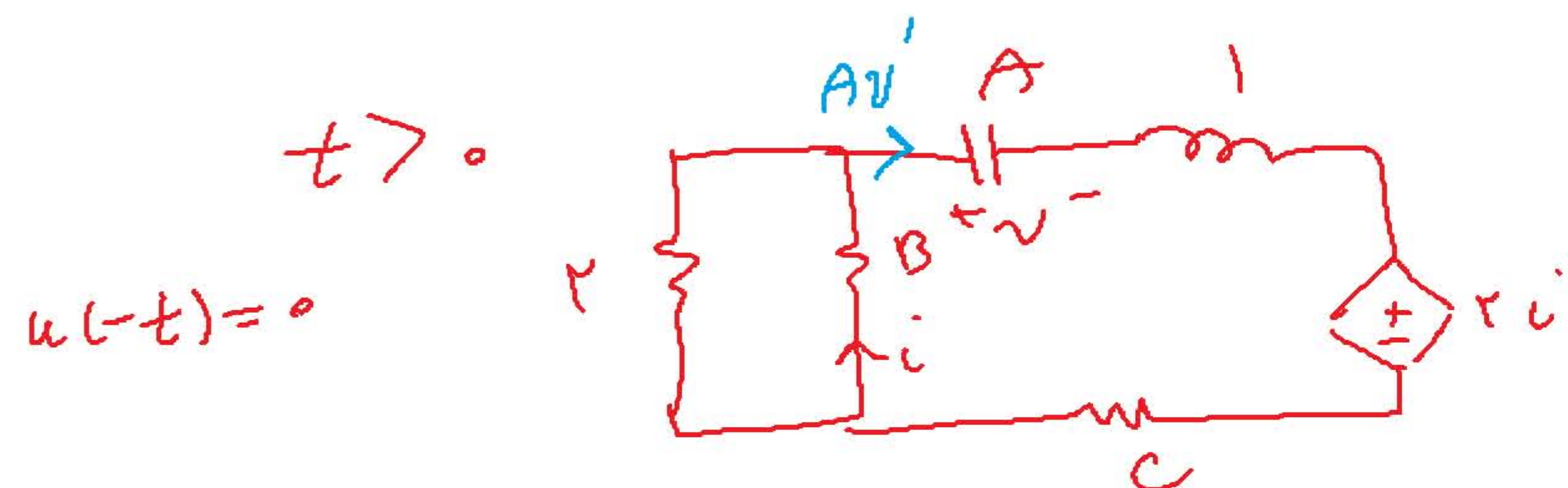

$$KVL: B i + v + A v'' + 2 i + A C v' = 0 \quad (3)$$

$$تغییر: i = \frac{2}{2+B} A v' \quad (4)$$

$$i_L(0^+) = 0 \rightarrow A v'(0^+) = 0 \quad (5)$$

$$(1, 5) \rightarrow i(0^+) = 0 \quad (6)$$

$$(1, 2, 3, 4) \rightarrow -2 + A v''(0^+) = 0 \rightarrow v''(0^+) = \frac{2}{A} \quad (7)$$

$$(7) \rightarrow i'(0^+) = \frac{2A}{2+B} v''(0^+) = \frac{2}{2+B}$$

$$\Rightarrow v'' + (C+2)v' + \frac{v}{A} = 0$$


$$s_1, s_2 = \frac{-C-2 \pm \sqrt{(C+2)^2 - \frac{4}{A}}}{2}$$

سیستم حقیقی، ضامع یا مختلف بر یک ریسه؟ پاسخ بدست می آید.


مقادیر نا هم مانند 0 است ولی با شرط اولیه:

$$i(0^+) = 0$$

$$i'(0^+) = \frac{2}{2+B}$$

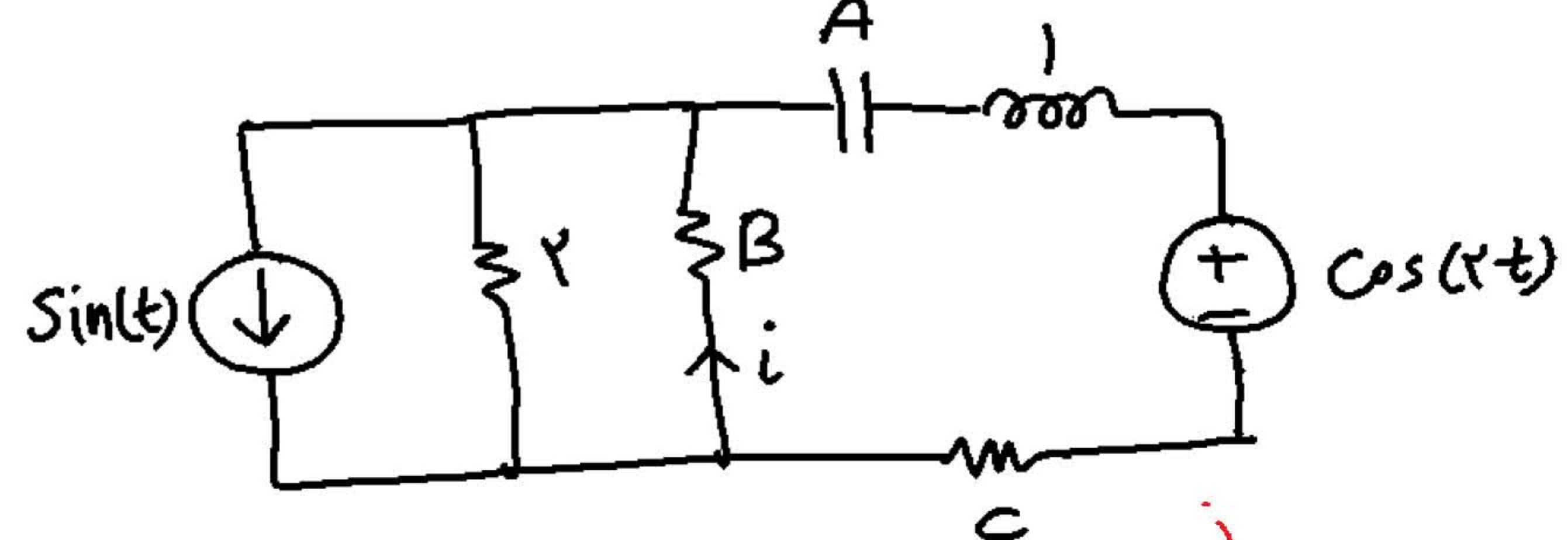

فصل ۱

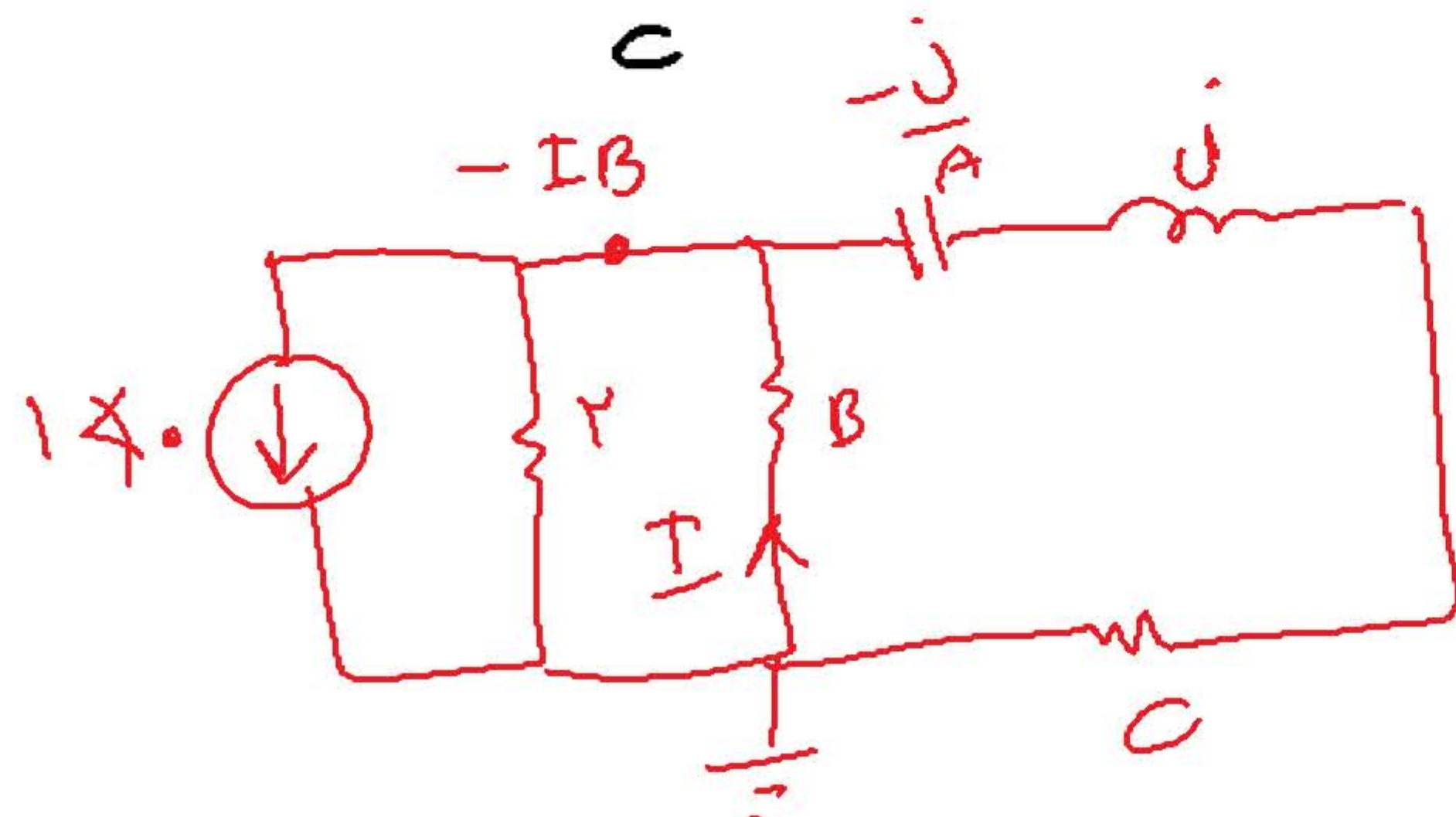

$$KCL: 1 - \frac{IB}{R} - I - \frac{IB}{C + j - \frac{j}{A}} = 0$$


$$\Rightarrow I = \frac{\frac{B}{R} + 1 + \frac{B}{C + j - \frac{j}{A}}}{B}$$

$$\Rightarrow I = A_1 e^{j\theta_1}$$

$$\Rightarrow i(t) = A_1 \sin(\omega t + \theta_1) + A_2 \cos(\omega t + \theta_2)$$

چون منابع هم زمان هستند باید جداگانه

محاسبه فاز هر یک

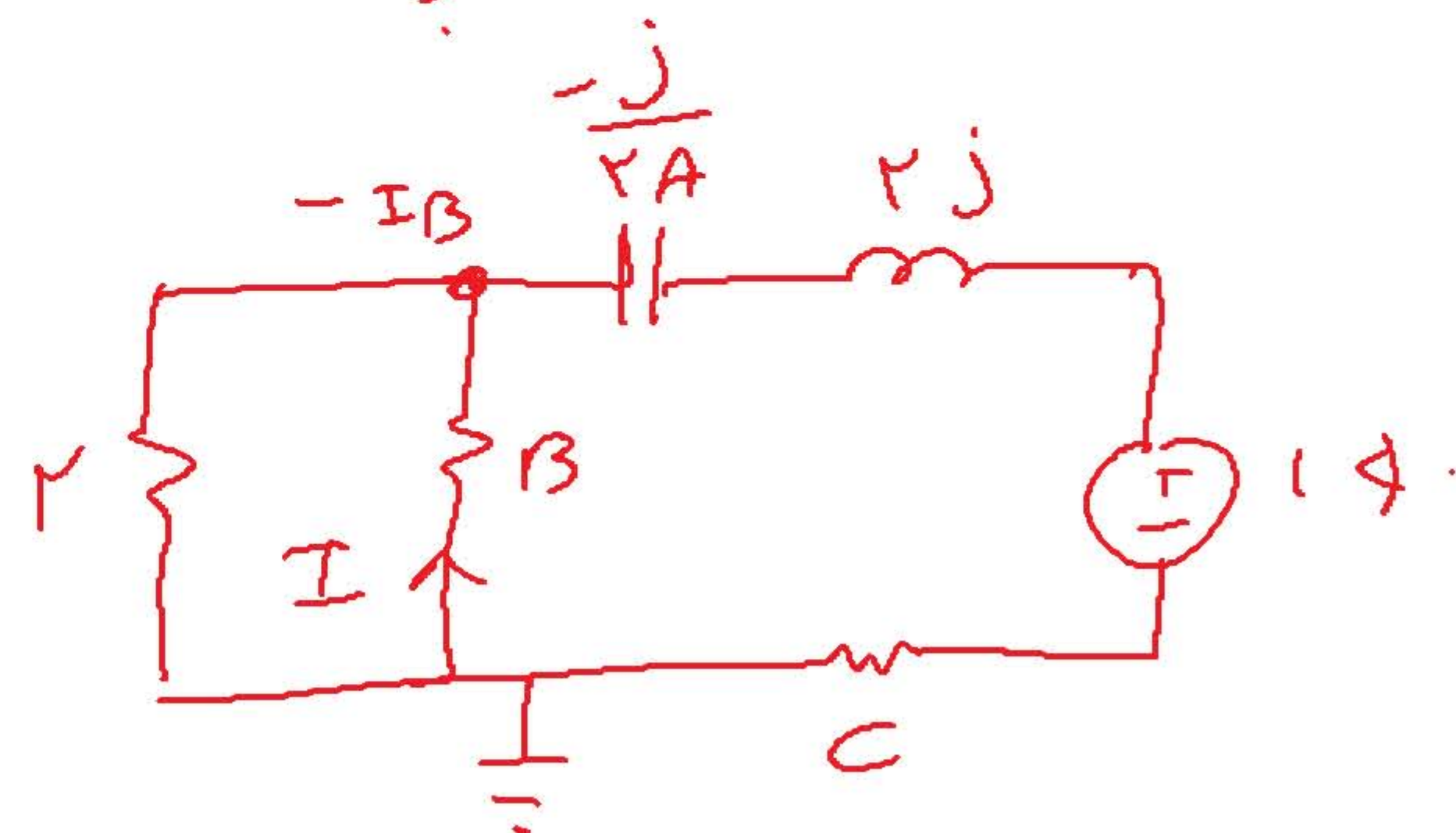

$$KCL: -\frac{IB}{R} - I - \frac{IB + 1}{C + j - \frac{j}{A}} = 0$$

$$\Rightarrow I = \frac{-1 / (C + j - \frac{j}{A})}{\frac{B}{R} + 1 + \frac{B}{C + j - \frac{j}{A}}}$$

$$\Rightarrow I = A_2 e^{j\theta_2}$$