 


اشکان شکيبا (9931030)

پيش گزارش آرمایش دهم آرمایشگاه مدار های منطقی

دیاگرام حالت:



```
module register_4bit(Din,Clock,Enable,Dout);
input [0:3] Din;
input Clock,Enable;
output [0:3] Dout;
reg [0:3] Din;
always @(posedge Clock)
    if (Enable == 1) Dff(Dout[0],Din[0],Clock,0);
    Dff(Dout[1],Din[1],Clock,0);
    Dff(Dout[2],Din[2],Clock,0);
    Dff(Dout[3],Din[3],Clock,0);
endmodule
```

```
module DFF (Q,D,CLK,RST);
output Q;
input D,CLK,RST;
reg Q;
always @(posedge CLK or negedge RST)
    if (RST == 0) Q = 1'b0;
    else Q = D;
endmodule
```