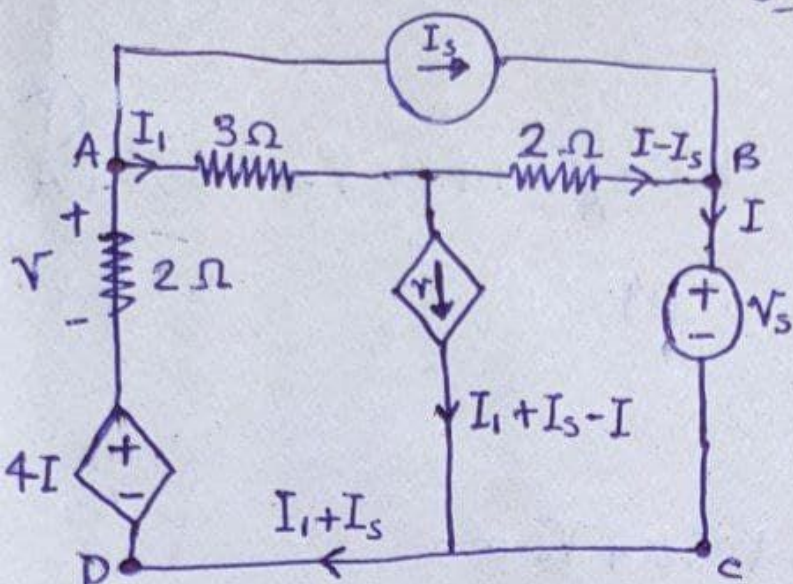


۹۹۳۱۰۳۰

اشکان شکریا

تمرین سری اول مدارهای الکتریکی و الکترونیکی



$$V = -RI = -2(I_1 + I_s) \quad (2)$$

$$I_1 + I_s - I = V$$

$$\Rightarrow I_1 + I_s - I = -2I_1 - 2I_s$$


$$\Rightarrow 3I_1 + 3I_s = I$$

$$I = 3I_1 \Rightarrow I_s = \frac{1}{3} I_1$$

$$KVL_{ABCD}: 3I_1 + 2I - 2I_s + V_s - 4I + 2I_1 + 2I_s = 0$$

$$\Rightarrow V_s - 2I + 2I_1 = 0, \quad I = 3I_1 \Rightarrow I_1 = -\frac{V_s}{5}$$
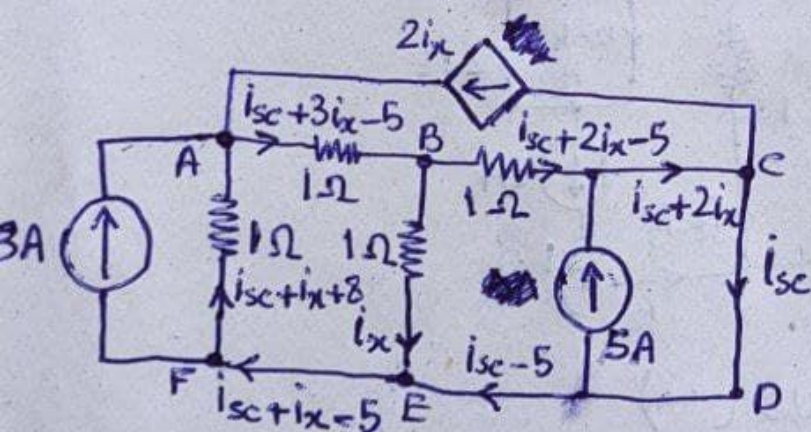
$$\frac{V_s}{I_s} = \frac{-I_1}{\frac{1}{3}I_1} = 3$$




$$KVL_{ABEF}: i_{sc} + 3i_x - 5 + i_x + i_{sc} + i_x - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2i_{sc} + 4i_x = 6$$

$$KVL_{BCDE}: 2i_x + i_{sc} - 5 - i_x = 0 \Rightarrow i_{sc} + i_x = 5$$

$$\Rightarrow i_x = 1A, i_{sc} = 7A$$

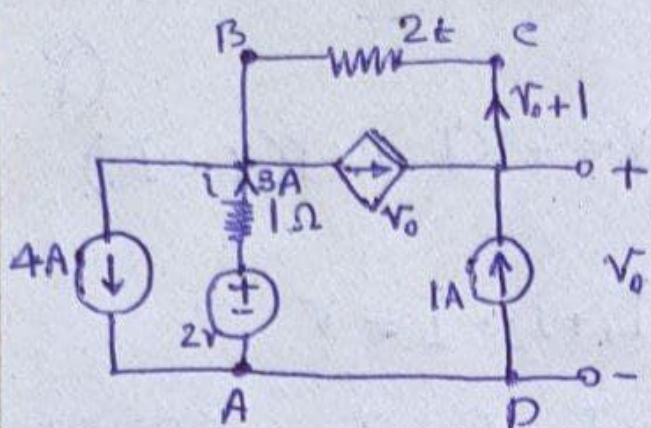


$$KCL_A: i + 1 - 7 = 0 \Rightarrow i = 7A$$

$$KVL_{ABCD}: -2 + 3 - 2t - 2V_o t + V_o = 0$$

$$\Rightarrow (V_o + 1)(1 - 2t) = 0 \Rightarrow V_o = -1$$

$$P = VI = -2t(V_o + 1)V_o = -2t(-1 + 1)(-1) = 0$$

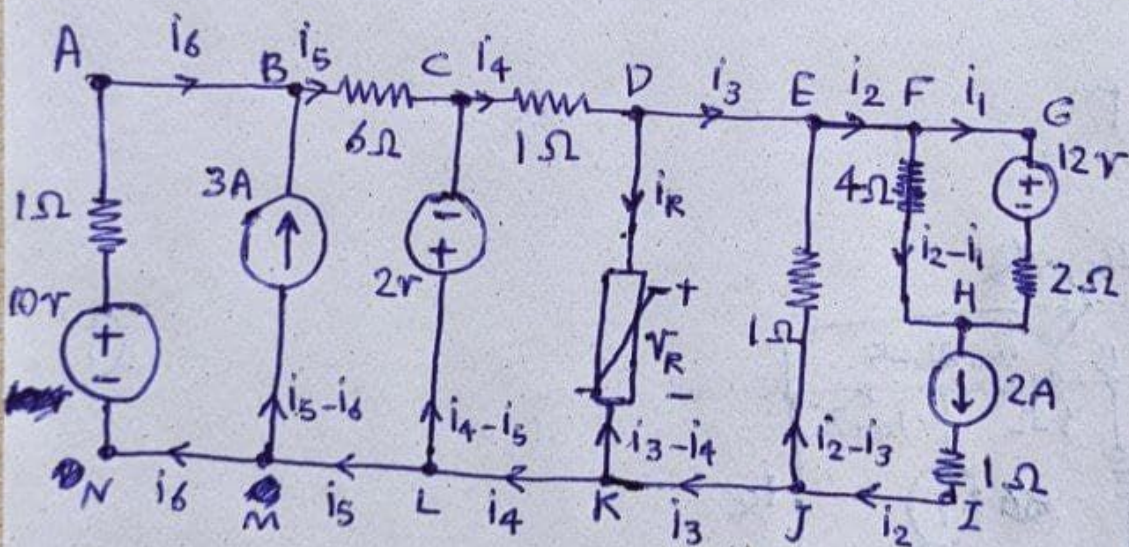نیابراین به ازای هر زمان $t \in \mathbb{R}^+$ ، توان صفر است!



$$i_r = 2A, i_5 - i_6 = 3A \text{ (منابع جریان مستقل)}$$

$$KVL_{AELN}: 9i_5 - 2 - 10 + i_4 = 0 \Rightarrow i_5 = \frac{15}{9}A, i_4 = \frac{-7}{9}A$$

$$KVL_{CDKL}: i_r + V_R + 2 = 0 \Rightarrow 2V_R + i_r + i_r - i_3 + 2 = 0$$


$$KVL_{DEJK}: -i_r + i_3 - V_R = 0 \Rightarrow 2V_R + i_r + 2 = 0$$

$$\text{KVL}_{FBH}: 1V + V_{i1} - V_{i2} + V_{i1} = 0 \Rightarrow V_{i1} = -V \Rightarrow i_1 = \frac{-V}{R} A$$

$$V_R = \frac{V}{R} i_R^R, \quad V_R + i_R + V = 0 \Rightarrow V i_R^R + i_R + V = 0$$

$$\Rightarrow (i_R + 1)(V i_R^R - V i_R + V) = 0 \Rightarrow i_R = -1 A$$
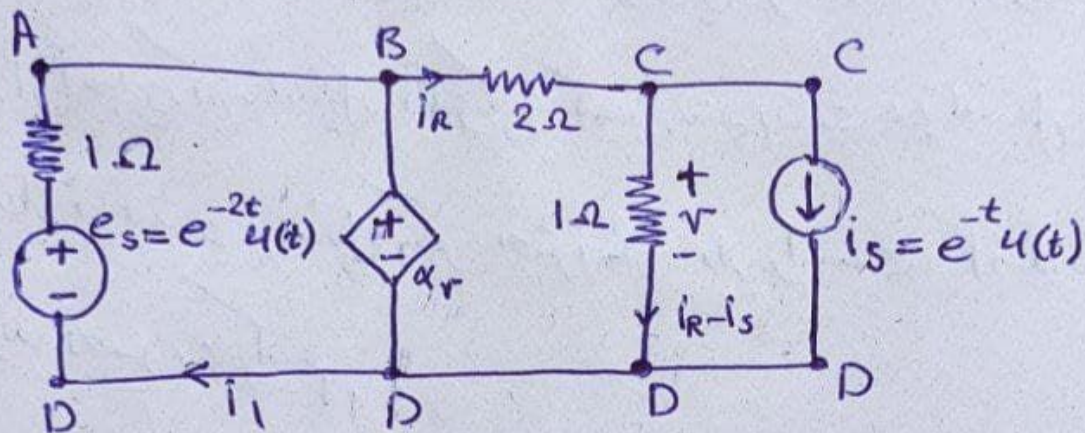
$$P = VI = \frac{V}{R} i_R^R = \frac{V}{R} W$$



(9)

$$\text{KVL}_{BED}: -\alpha V + V i_R + i_R - i_s = 0$$

$$\Rightarrow \alpha V = V i_R - i_s = \frac{V}{R} e^{-t} u(t) - e^{-t} u(t) = \frac{1}{R} e^{-t} u(t)$$

$$V = RI = i_R - i_s \Rightarrow \alpha(i_R - i_s) = \frac{1}{R} e^{-t} u(t)$$

$$\Rightarrow \alpha\left(\frac{1}{R} e^{-t} u(t) - e^{-t} u(t)\right) = \frac{1}{R} e^{-t} u(t)$$

$$\Rightarrow \alpha = -1$$