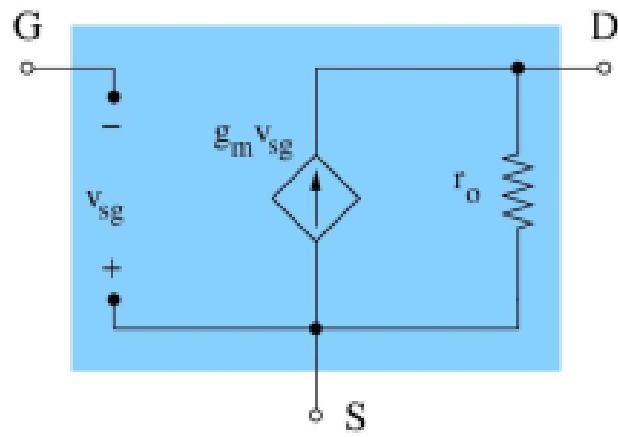



Region	NMOS	PMOS
Cutoff	$V_{GS} < V_{TN}$ $I_D = 0$	$ V_{GS}  <  V_{TP} $ $I_D = 0$
Triode	$V_{GS} \geq V_{TN}$ and $V_{DS} < V_{GS} - V_{TN}$ $I_D = K_n \left( V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS}$	$ V_{GS}  \geq  V_{TP} $ and $ V_{DS}  <  V_{GS}  -  V_{TP} $ $I_D = K_p \left(  V_{GS}  -  V_{TP}  - \frac{ V_{DS} }{2} \right)  V_{DS} $
Saturation	$V_{GS} \geq V_{TN}$ and $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TN}$ $I_D = \frac{K_n}{2} (V_{GS} - V_{TN})^2$	$ V_{GS}  \geq  V_{TP} $ and $ V_{DS}  \geq  V_{GS}  -  V_{TP} $ $I_D = \frac{K_p}{2} ( V_{GS}  -  V_{TP} )^2$


PMOS\*



=

NMOS

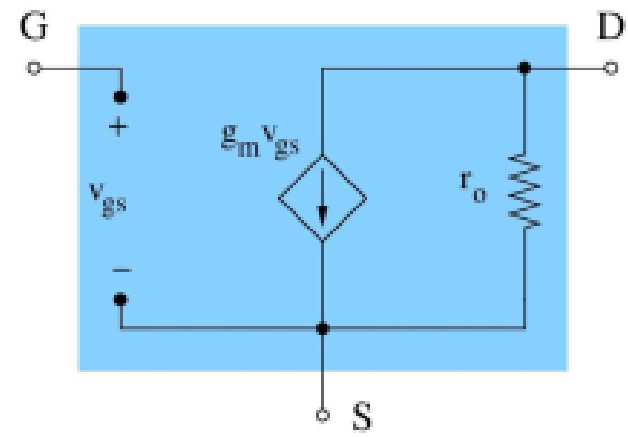

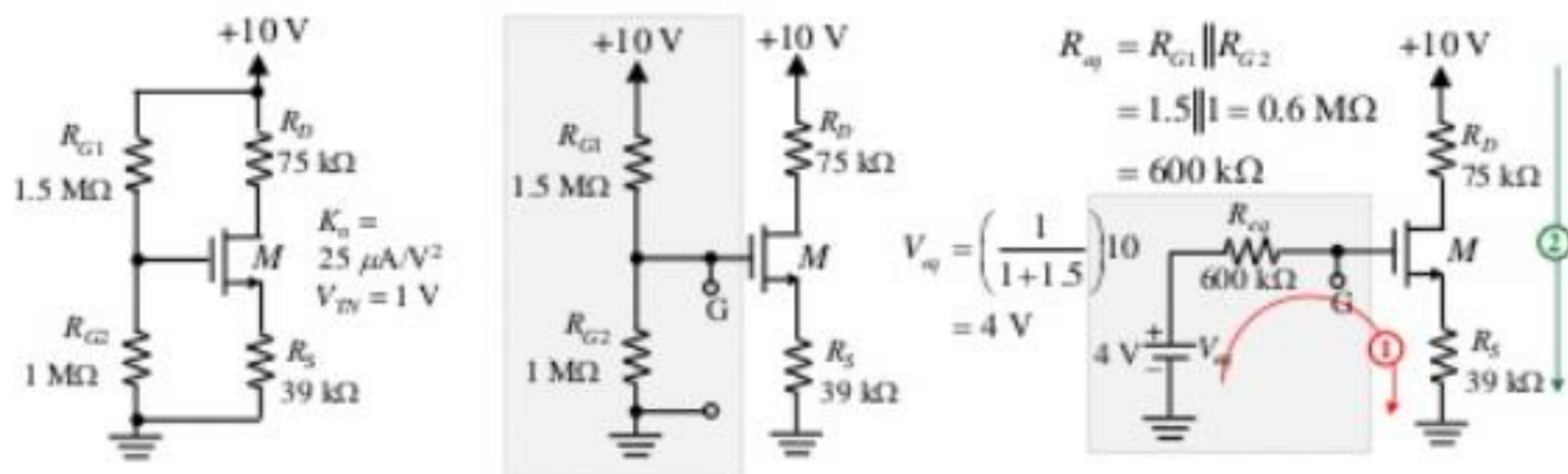

**KVL 1:** Since  $I_G = 0$ ,  $V_{eq} = V_{GS} + I_D R_S$

$$4 = V_{GS} + 0.5 \times 25 \mu (V_{GS} - 1)^2 \times 39 \text{ k}$$

$$V_{GS}^2 + 0.05 V_{GS} - 7.21 = 0$$

$$V_{GS} = -2.71 \text{ or } 2.66 \text{ V}$$

Since  $V_{GS} = -2.71 < V_{TN} = 1$ ,  $V_{GS} = 2.66 \text{ V}$ .


$$I_D = (4 - 2.66)/39\text{k} = \mathbf{34.4 \mu\text{A}}$$

**KVL 2:**  $V_{DS} = 10 - I_D R_D - I_D R_S$

$$V_{DS} = 10 - 0.0344 \times (75 + 39) = \mathbf{6.08 \text{ V}}$$


Since  $V_{DS} > V_{GS} - V_{TN} = 1.66$ ,

**M is in saturation region.**

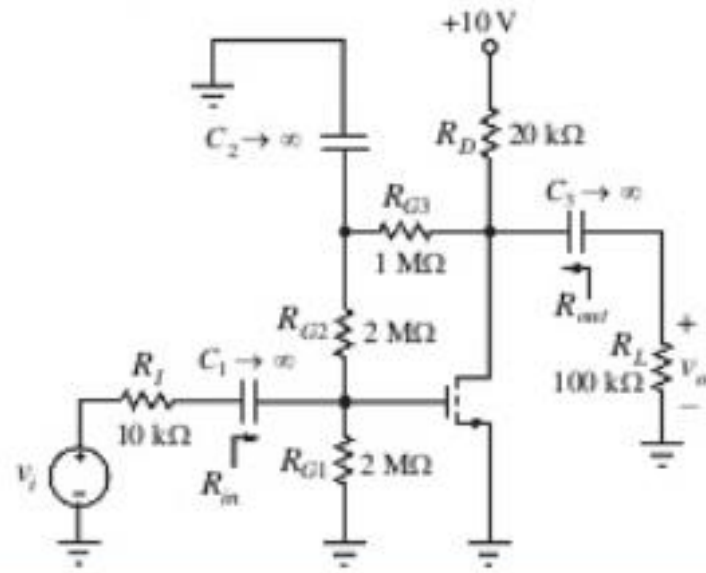

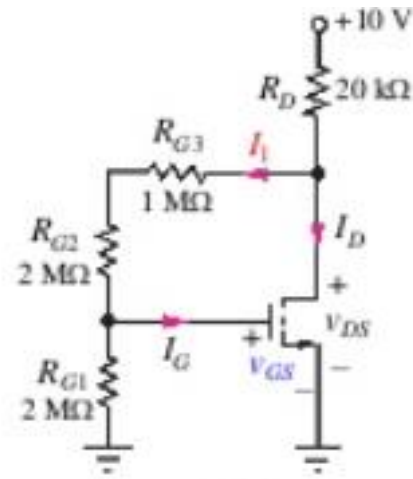**Problem:** Find voltage gain, input and output resistances.

**Given:**  $K_n = 500 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $V_{TN} = 1\text{V}$ ,



DC Analysis:


$$I_1 = \frac{V_{DS}}{5 \times 10^6}$$

$$V_{GS} = I_1 \times 2 \times 10^6 \\ = 0.4V_{DS}$$

$$I_D = \frac{500 \mu}{2} (V_{GS} - 1)^2 \quad \text{--- (1)}$$

$$V_{DS} = 10 - 20 \times 10^3 (I_D + I_1) \quad \text{--- (2)}$$
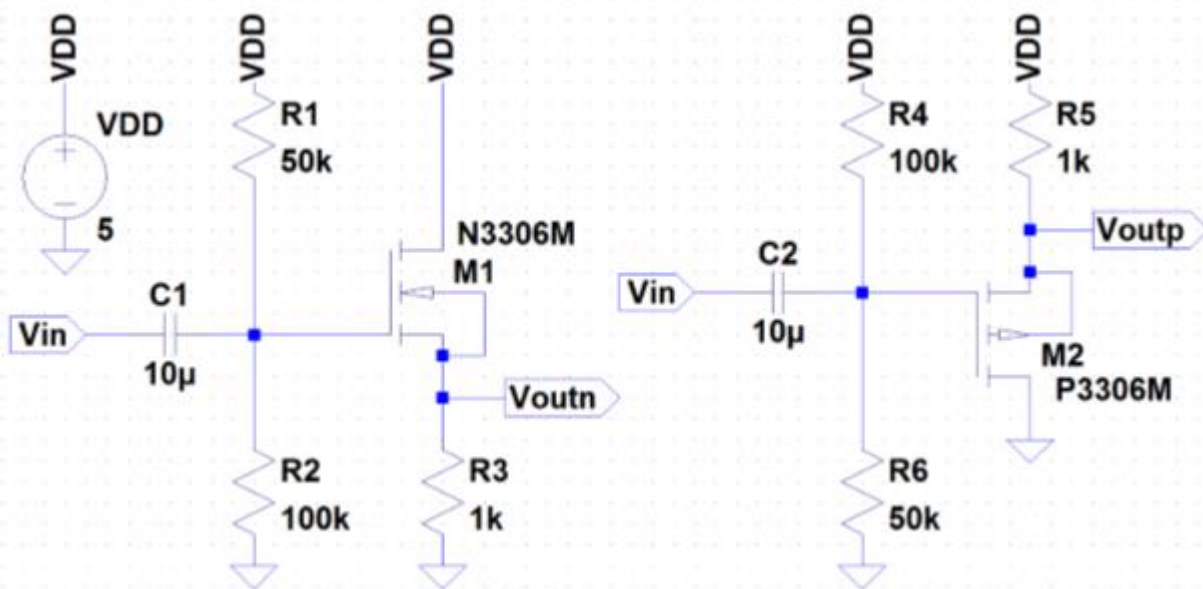
$$\therefore V_{DS} = 5\text{V}, V_{GS} = 2\text{V}, I_D = 250 \mu\text{A}$$



### NMOS: ZVN3306A

$$K_{P_n} = 0.1233 \text{ A/V}^2 \quad V_{THN} = 1.824 \text{ V}$$

### DC Bias Point

$$V_G = 5 * \frac{100k}{100k + 50k} = 3.33 \text{ V}$$

$$V_s = I_D * 1k$$

$$I_D = \frac{0.1233}{2} * \frac{1}{1} * (3.33 - I_D * 1k - 1.824)^2$$

$$I_D = 0.06165 * (1.506 - I_D * 1k)^2$$

$$16.2 * I_D = 2.26 - 3012 I_D + 1 \text{ MEG} * I_D^2$$

$$1 \text{ MEG} * I_D^2 - 3028.2 * I_D + 2.26 = 0$$

$$I_D = 1.36 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 3.33 - 1.36 = 2.03 \text{ V}$$

### AC analysis

$$g_{mn} = \sqrt{2 * K_{P_n} * I_D}$$

$$g_{mn} = \sqrt{2 * (0.1233) * (0.00136)} = \frac{18.3 \text{ mA}}{V}$$

$$v_{gs} = v_{in} - v_{out}$$

$$i_d = v_{gs} * g_{mn}$$

$$v_{out} = i_d * 1k$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_{mn}}{\frac{1}{1k} + g_{mn}} = 0.948 \text{ V/V}$$

### Output and Input Resistance

$$R_{in} = 50k \parallel 100k = 33.3k\Omega$$

$$R_{out} = \frac{1}{g_{mn}} \parallel 1k = 51.8\Omega$$

### PMOS: ZVP3306A

$$K_{P_p} = 0.145 \text{ A/V}^2 \quad V_{THP} = 2.875 \text{ V}$$

### DC Bias Point

$$V_G = 5 * \frac{50k}{100k + 50k} = 1.66 \text{ V}$$

$$V_s = (5 - I_D) * 1k$$

$$I_D = \frac{0.145}{2} * \frac{1}{1} * (5 - 1.66 - I_D * 1k - 2.875)^2$$

$$I_D = 0.0725 * (0.465 - I_D * 1k)^2$$

$$13.8 * I_D = 1.216 - 930 * I_D + 1 \text{ MEG} * I_D^2$$

$$1 \text{ MEG} * I_D^2 - 943.8 * I_D + 0.216 = 0$$

$$I_D = 433 \mu\text{A}$$

$$V_{SG} = 5 - 0.39 - 1.66 = 2.95 \text{ V}$$

### AC analysis

$$g_{mp} = \sqrt{2 * K_{P_p} * I_D}$$

$$g_{mp} = \sqrt{2 * (0.145) * (0.000433)} = \frac{11.2 \text{ mA}}{V}$$

$$v_{sg} = v_{out} - v_{in}$$

$$i_d = v_{sg} * g_{mp}$$


$$v_{out} = -i_d * 1k$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_{mp}}{\frac{1}{1k} + g_{mp}} = 0.918 \text{ V/V}$$
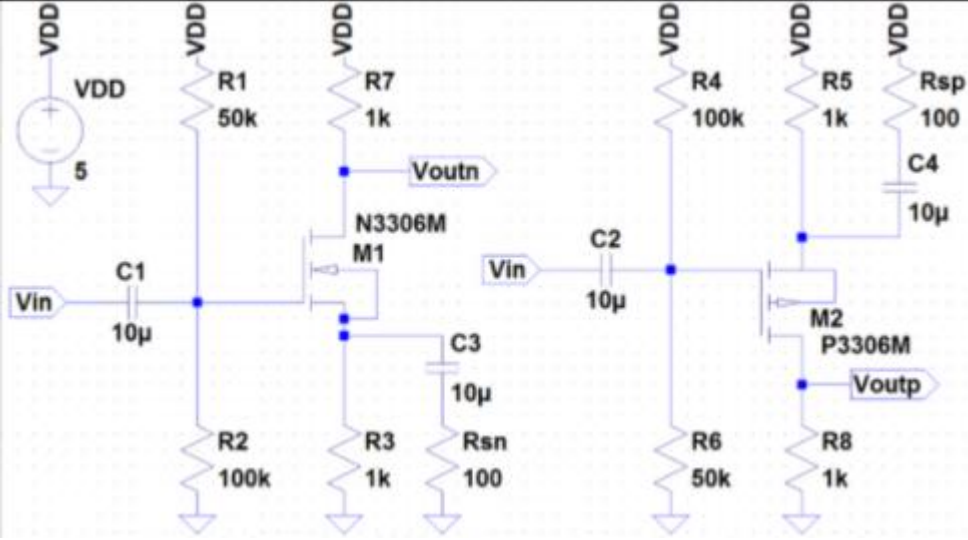
### Output and Input Resistance

$$R_{in} = 50k \parallel 100k = 33.3k\Omega$$

$$R_{out} = \frac{1}{g_{mp}} \parallel 1k = 81.97\Omega$$



**NMOS:** ZVN3306A

$$K_{P_n} = \frac{0.1233A}{V^2} \quad V_{THN} = 1.824V \quad g_{mn} = \frac{18.3mA}{V}$$

**\*NOTE:** Amplifier operating with the same DC Bias

### AC Analysis

$$v_{gs} = v_{in} - v_s$$

$$i_d = v_{gs} * g_{mn}$$

$$v_s = (1k \parallel 100) * i_d$$

$$i_d = -\frac{v_{out}}{1k}$$

$$-\frac{v_{out}}{1k} = \left( v_{in} - \left( 90.9 * -\left( -\frac{v_{out}}{1k} \right) \right) \right) g_{mn}$$

$$-\frac{v_{out}}{1k} = g_{mn} * v_{in} + 90.9 * g_{mn} * \frac{v_{out}}{1k}$$

$$v_{out} \left( -\frac{1}{1k} - \frac{90.9 g_{mn}}{1k} \right) = g_{mn} * v_{in}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -6.87$$

### Output and Input Resistance

$$R_{in} = 50k \parallel 100k = 33.3k\Omega$$

$$R_{out} = 1k\Omega$$

**PMOS:** ZVP3306A

$$K_{P_p} = \frac{0.145A}{V^2} \quad V_{THp} = 2.875V \quad g_{mp} = \frac{11.2mA}{V}$$

**\*NOTE:** Amplifier operating with the same DC Bias

### AC Analysis

$$v_{sg} = v_s - v_{in}$$

$$i_d = v_{sg} * g_{mp}$$

$$v_s = -(1k \parallel 100) * i_d$$

$$i_d = \frac{v_{out}}{1k}$$

$$\frac{v_{out}}{1k} = \left( \left( -90.9 * \left( \frac{v_{out}}{1k} \right) \right) - v_{in} \right) g_{mp}$$

$$\frac{v_{out}}{1k} = -90.9 * g_{mp} * \frac{v_{out}}{1k} - g_{mp} * v_{in}$$

$$v_{out} \left( \frac{1}{1k} - \frac{90.9 g_{mp}}{1k} \right) = g_{mp} * v_{in}$$


$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -5.55$$

### Output and Input Resistance

$$R_{in} = 50k \parallel 100k = 33.3k\Omega$$

$$R_{out} = 1k\Omega$$



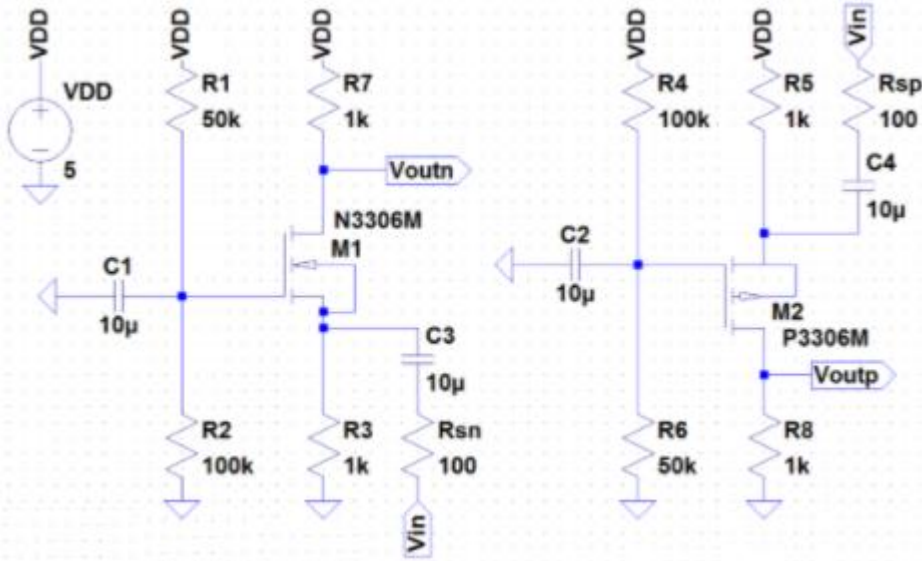

### NMOS: ZVN3306A

$$K P_n = \frac{0.1233A}{V^2} \quad V_{THN} = 1.824V \quad g_{mn} = \frac{18.3mA}{V}$$

\*NOTE: Amplifier operating with the same DC Bias

### AC Analysis

$$v_{out} = -i_d * 1k$$

$$v_{gs} = 0 - v_s$$

$$v_s = \frac{v_{in} \left( \frac{1}{g_{mn}} \parallel 1k \right)}{\frac{1}{g_{mn}} \parallel 1k + 100}$$

$$v_s = -0.341 * v_{in}$$

$$i_d = v_{gs} g_{mn} = -0.341 g_{mn} * v_{in}$$

$$v_{out} = -i_d * 1k$$

$$v_{out} = 346 g_{mn} * v_{in}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = 6.33$$

### Output and Input Resistance

$$R_{in} = 100 + 51.8 = 151.8\Omega$$

$$R_{out} = 1k\Omega$$

### PMOS: ZVP3306A

$$K P_n = \frac{0.145A}{V^2} \quad V_{THN} = 2.875V \quad g_{mn} = \frac{11.2mA}{V}$$

\*NOTE: Amplifier operating with the same DC Bias

### AC Analysis

$$v_{out} = i_d * 1k$$

$$v_{sg} = v_s$$

$$v_s = \frac{v_{in} \left( \frac{1}{g_{mp}} \parallel 1k \right)}{\frac{1}{g_{mp}} \parallel 1k + 100}$$

$$v_s = 0.45 * v_{in}$$

$$i_d = v_{sg} g_{mp} = 0.45 g_{mp} * v_{in}$$

$$v_{out} = -i_d * 1k$$

$$v_{out} = 450 g_{mp} * v_{in}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = 5.04$$

### Output and Input Resistance

$$R_{in} = 100 + 81.2 = 182\Omega$$

$$R_{out} = 1k\Omega$$

در مدار شکل زیر ترانزیستورها در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند. مقدار بهره ولتاژ  $V_{out}/V_{in}$  را بدست آورید.

$$g_{m1} = 10 \text{ mA/V} , \quad g_{m2} = 5 \text{ mA/V}$$

