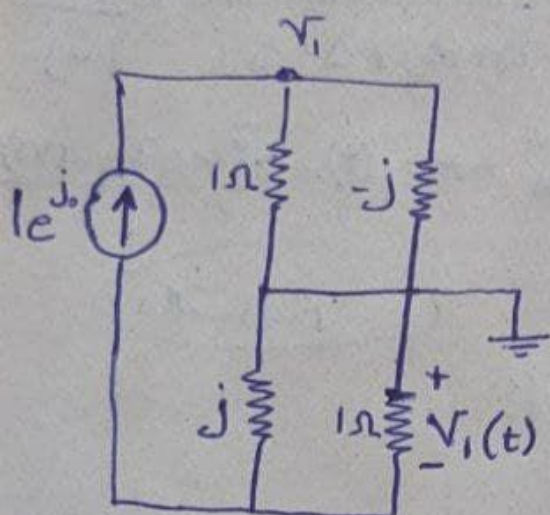


(۲) در دو حالت نوشته و جمع آثار می کنیم


حالت اول:  $\omega = 1$



$$KCL: -V_1(t) - \frac{V_1(t)}{j} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow V_1(t) = \frac{1}{1-j} = \frac{\sqrt{2}e^{j45^\circ}}{2}$$
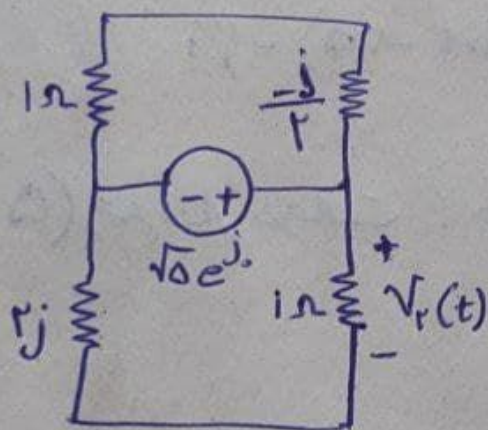
$$\Rightarrow \frac{\sqrt{2} \cos(45^\circ + t)}{2} = V_1(t)$$




حالت دوم:  $\omega = 2$

$$V_2(t) = \frac{\sqrt{5}}{1+j2} = \frac{1-j2}{\sqrt{5}} = e^{j\theta}$$

$$\Rightarrow V_2(t) = \cos(2t - 63^\circ)$$
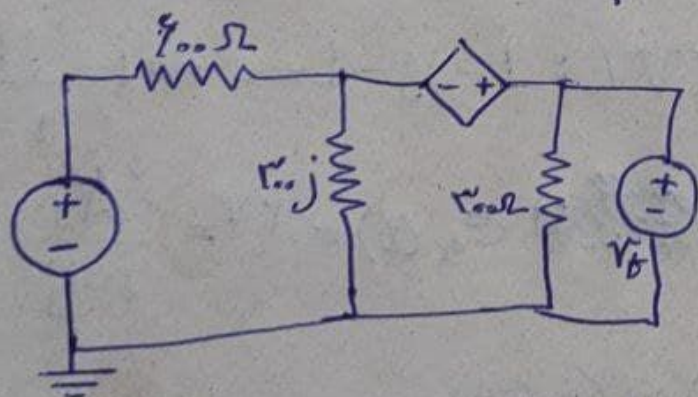
$$V(t) = V_1(t) + V_2(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(t + 45^\circ) + \cos(2t - 63^\circ)$$



$$V_t = 3V$$


$$KCL: -it + \frac{V_t - 9}{400} + \frac{V_t}{-200j} + \frac{V_t}{200} = 0$$

$$\Rightarrow V_t = \frac{9 + 400jt}{\frac{1}{200} + \frac{1}{200}j}$$

$$\Rightarrow R_{TH} = \frac{400}{\frac{1}{200} + \frac{1}{200}j} \rightarrow R_{TH} = 247.125 \cos(45^\circ t - 15.9^\circ)$$
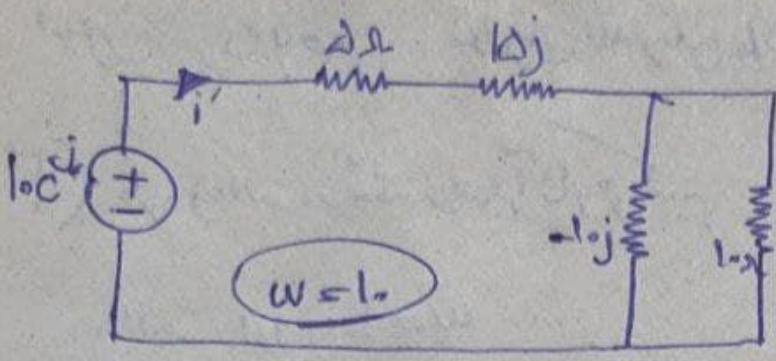
$$\Rightarrow V_{TH} = \frac{9}{\frac{1}{200} + \frac{1}{200}j} \rightarrow V_{TH} = 21.71 \cos(45^\circ t - 15.9^\circ)$$






۴) در دو حالت نوشته و مع آثار می کنیم

حالت اول:

$$i_1(t) = \frac{10}{5 + j5 + 5 - j5} = \frac{1}{1-j}$$


$$= \frac{e^{j\omega t}}{\sqrt{2}e^{-j45^\circ}} \rightarrow i_1(t) = \frac{\sqrt{2} \cos(10t - 45^\circ)}{2}$$

حالت دوم:

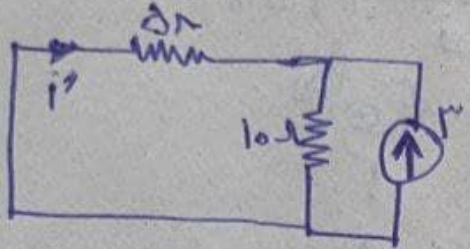

$$i_r(t) = -\frac{10}{5} = -2$$

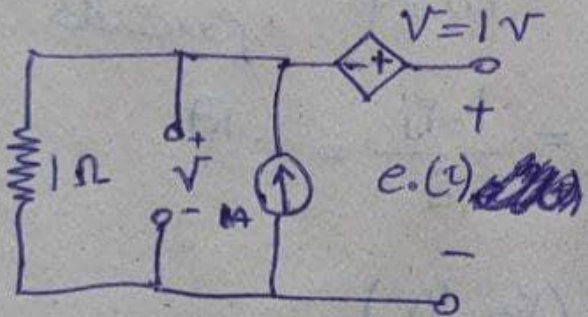
~~⇒~~  $i(t) = i_1(t) + i_r(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(10t - 45^\circ) - 2$



۵) مع آثار دو حالت: حالت اول:

$$e_{o_1}(t) = 2$$

حالت دوم:

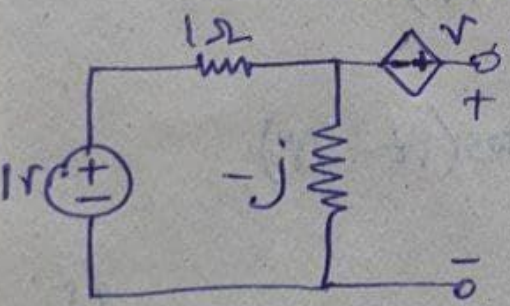

~~KVL~~ KVL:  $1 - j1 - 1 = 0 \Rightarrow i = \frac{1}{1-j}$

KVL:  $e_{o_r}(t) - v - v = 0 \Rightarrow e_{o_r}(t) = 2v = \frac{-2j}{1-j}$

$$= 1 - j = \sqrt{2}e^{-j45^\circ} \rightarrow e_{o_r}(t) = 2 \cos(t - 45^\circ)$$

$$e_o(t) = e_{o_1}(t) + e_{o_r}(t) = 2 + 2 \cos(t - 45^\circ)$$