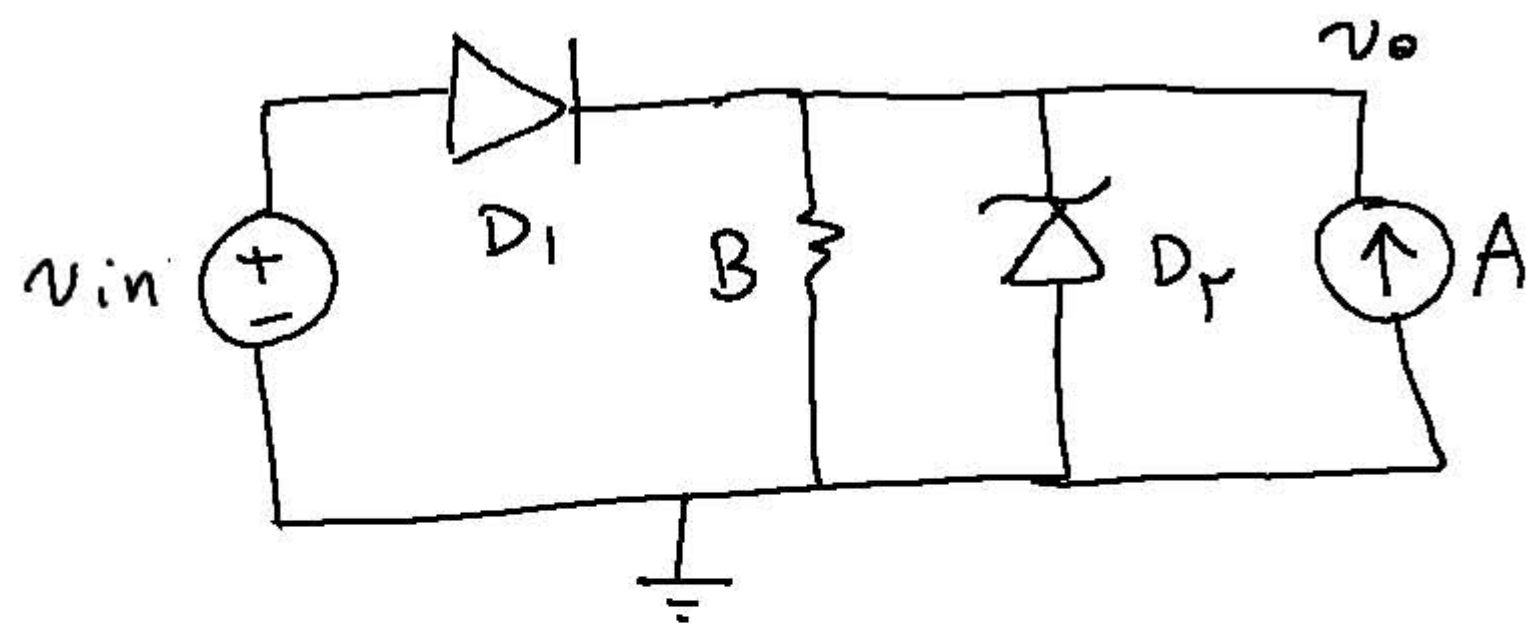



$$\frac{A}{r} - v_o = B \left( r - \frac{A}{r_C} \right)$$

$$\rightarrow v_o = \frac{A}{r} - rB + \frac{AB}{r_C}$$

$$-\Delta < \Delta$$




(1)  $D_1$  روشن،  $D_2$  روشن معکوس

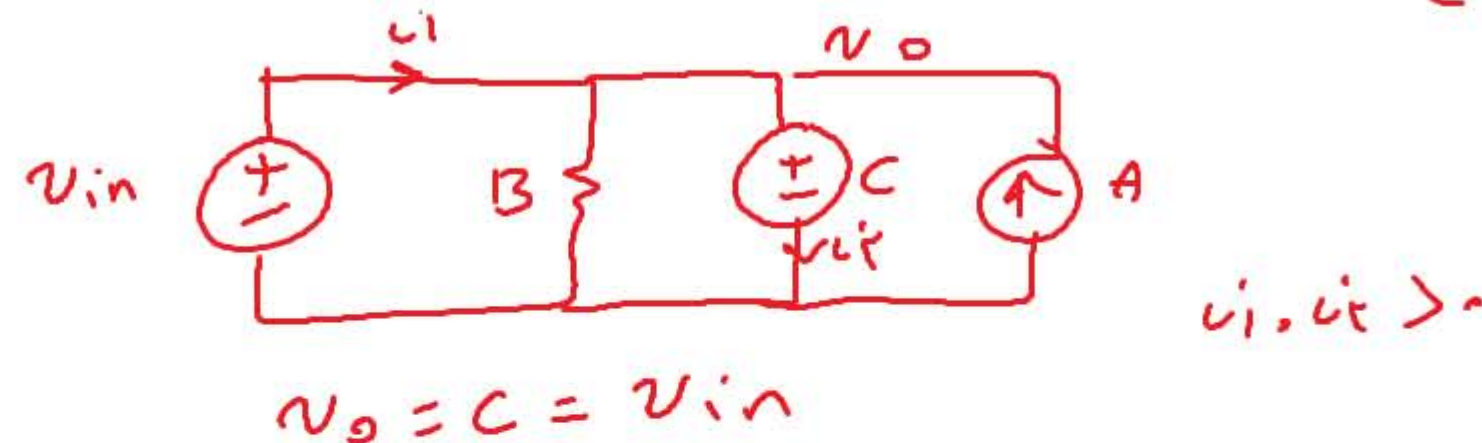


$D_1$ : مدل ایده‌آل، دیدر معکوس ( $R_D = 0, V_{th} = 0$ )

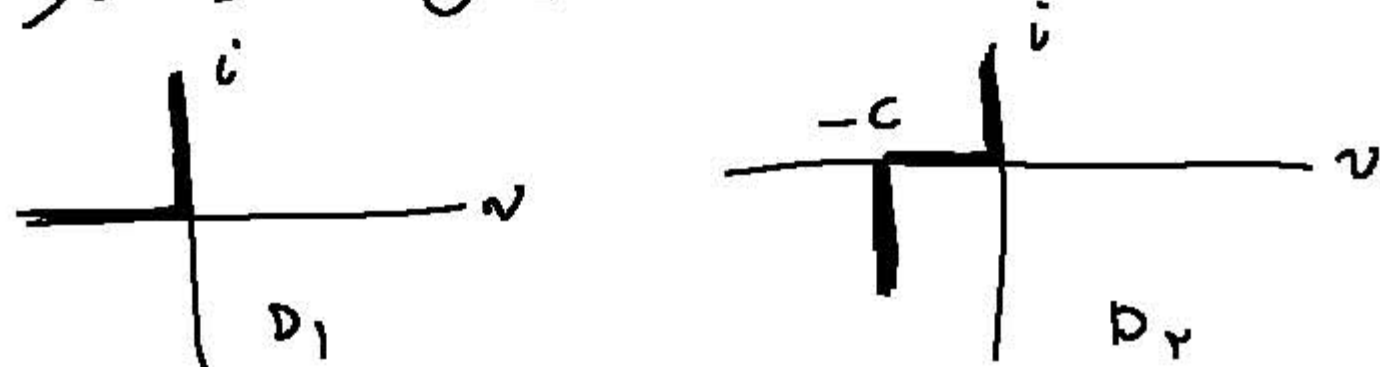
$D_2$ : مدل ایده‌آل، دیدر زبر ( $R_D = 0, V_{th+} = 0, V_{th-} = -C$ )




(2)  $D_1$  روشن،  $D_2$  خارج

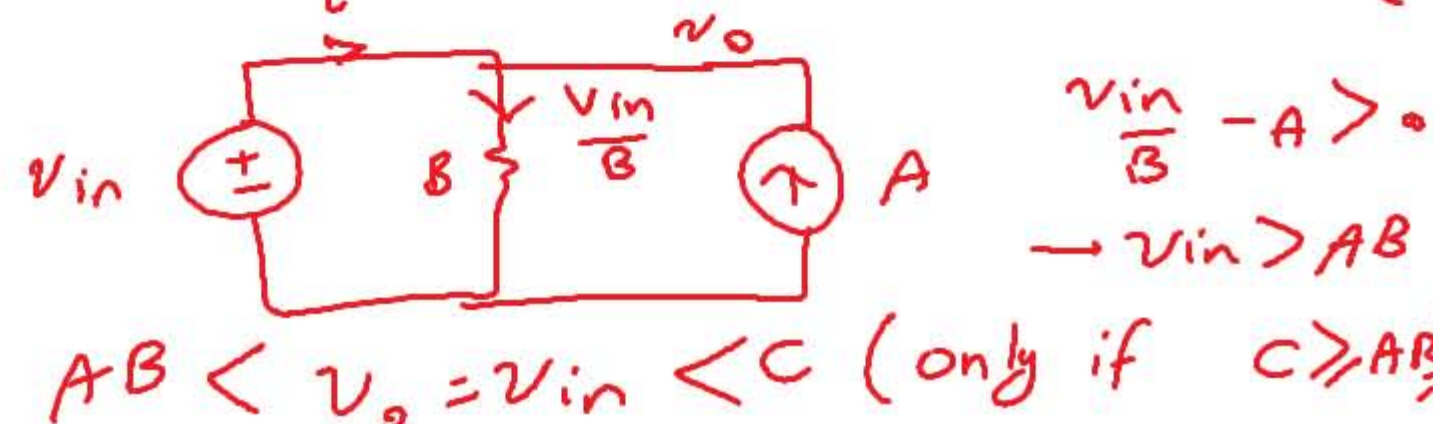

(3)  $D_1$  روشن،  $D_2$  روشن

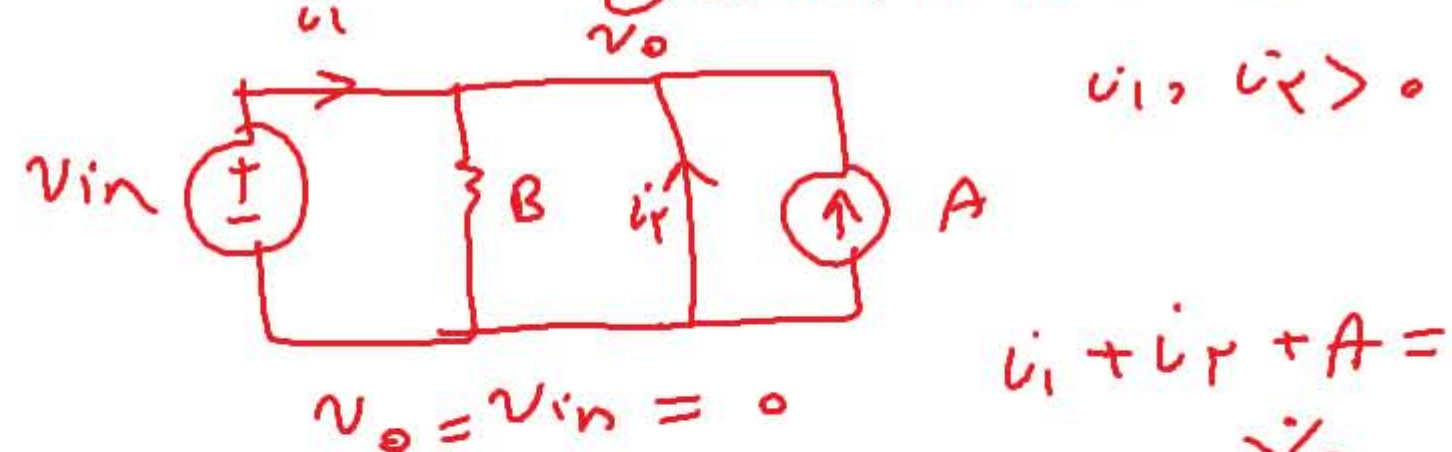


(4)  $D_1$  خارج،  $D_2$  روشن معکوس

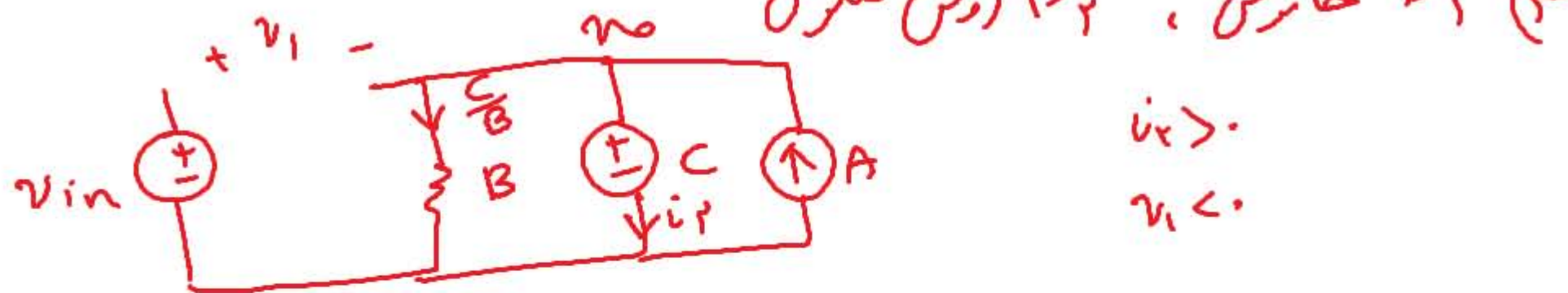

$$v_o = C \quad i_2 = A - \frac{C}{B} > 0 \rightarrow A > \frac{C}{B} \rightarrow AB > C$$

$v_{in} < C$


(5)  $D_1$  خارج،  $D_2$  خارج

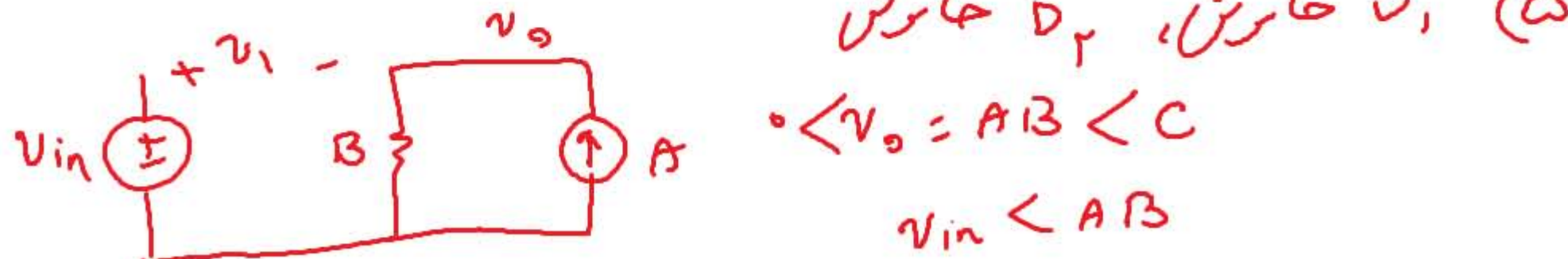

$$0 < v_o = AB < C$$


$v_{in} < AB$

(6)  $D_1$  خارج،  $D_2$  روشن

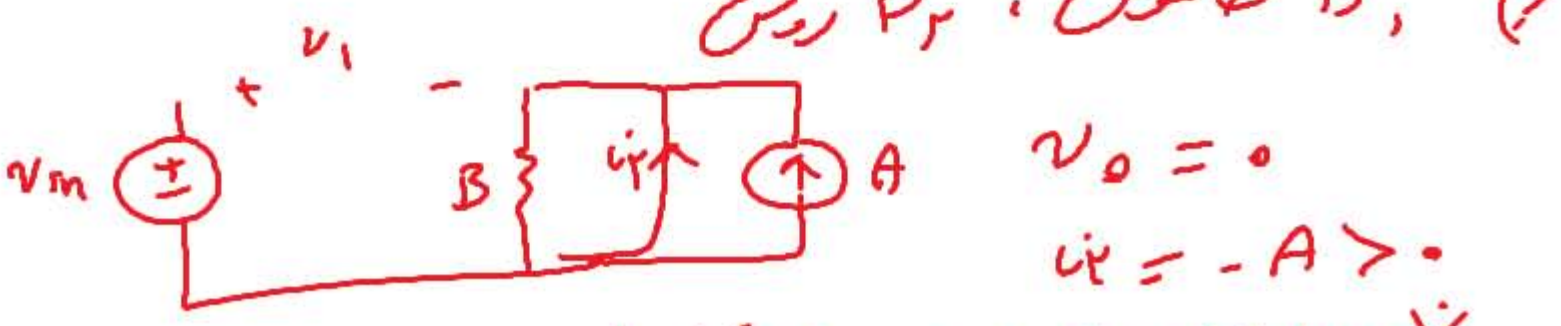

$$i_2 = -A > 0$$



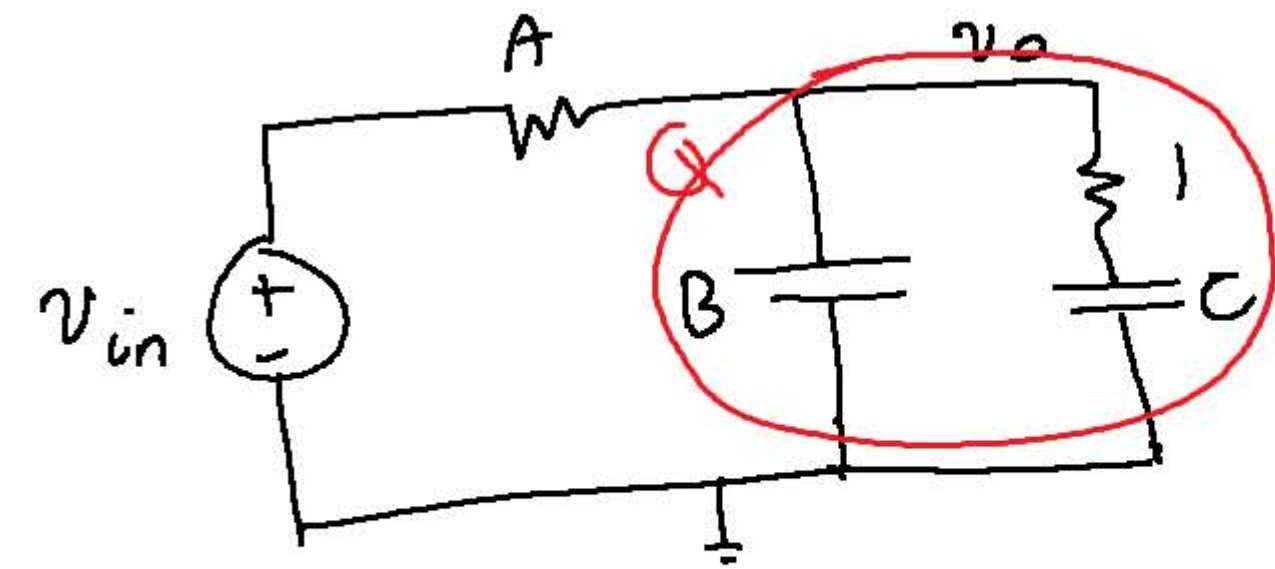

$$H(j\omega) = \frac{v_o}{v_{in}} = \frac{Q}{Q+A}$$

$$Q = \frac{\frac{1}{Bj\omega} \times (1 + \frac{1}{Cj\omega})}{\frac{1}{Bj\omega} + 1 + \frac{1}{Cj\omega}} = \frac{1 + \frac{1}{Cj\omega}}{1 + Bj\omega + \frac{B}{C}}$$

$$\rightarrow Q = \frac{Cj\omega + 1}{Cj\omega + Bj\omega - BC\omega^2}$$

$$\rightarrow H = \frac{Cj\omega + 1}{Cj\omega + 1 + A(B+C)j\omega - ABC\omega^2}$$

$$= \frac{Cj\omega + 1}{1 - ABC\omega^2 + (AB+AC+C)j\omega}$$

$$\omega = 0 \quad H \rightarrow 1$$

$$\omega = \infty \quad H \rightarrow 0$$


نقطه قطع

رکاس تعلق


$$|H(j\omega_c)|^2 = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1 + C^2\omega_c^2}{(1 - ABC\omega_c^2)^2 + (AB+AC+C)^2\omega_c^2} = \frac{1}{2}$$

$$v_{th} = 1 + A$$

$$K = B$$

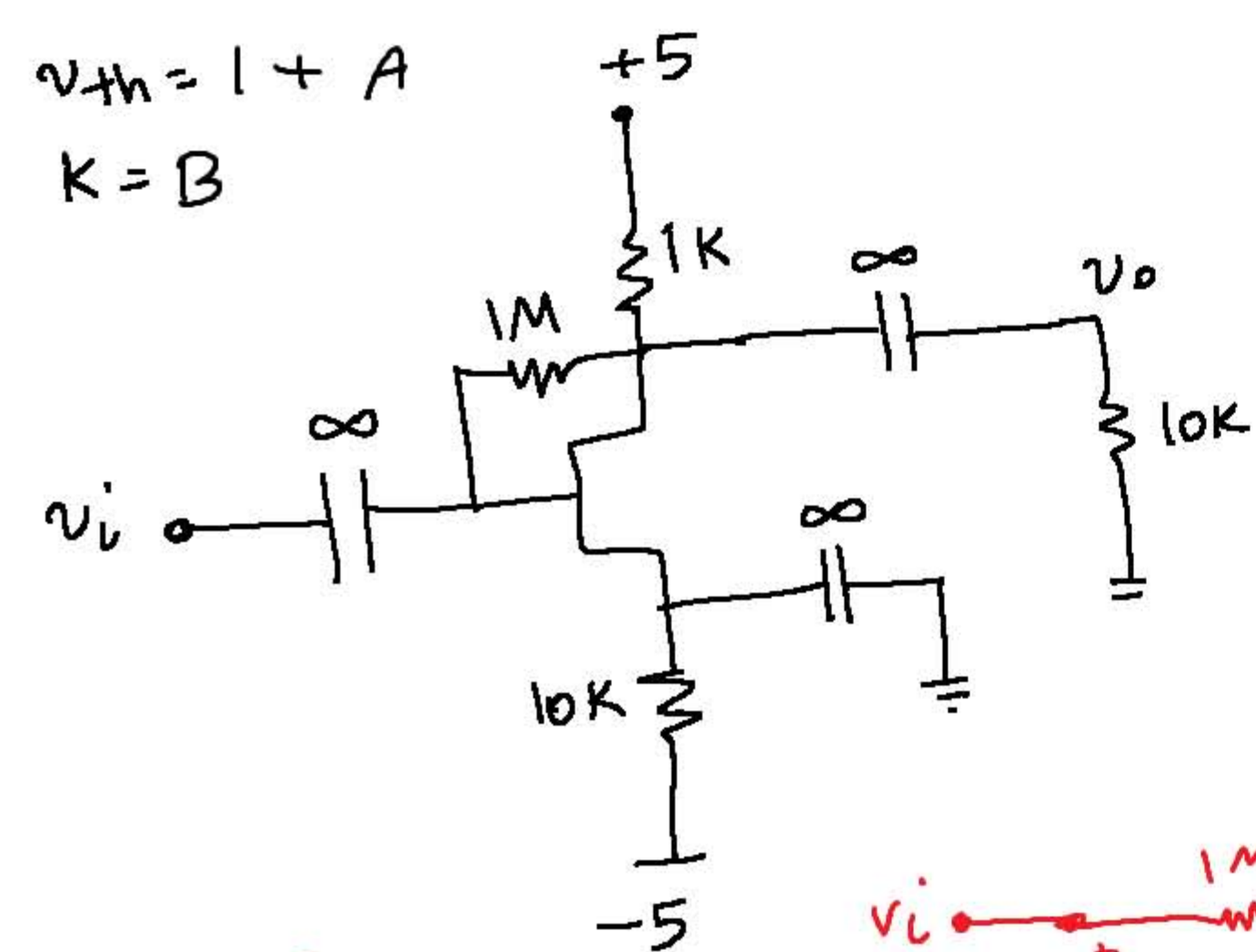

دس دس

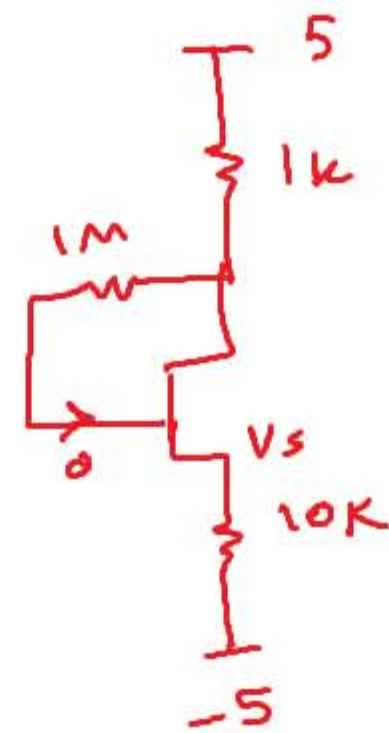

$$V_G = V_D \rightarrow \text{ا بنوع (الف)}$$

$$10K I - 5 = V_S$$

$$5 - 1K I = V_G$$

$$\rightarrow V_{GS} = 10 - 11K I$$

$$I = \frac{B}{2} (10 - 11K I - A - 1)^2$$

$$\rightarrow I = \dots$$


دس دس  
رکاب به به



$$KCL: \frac{v_o}{1K} + \frac{v_o}{10K} + 1M v_i + \frac{v_o - v_i}{1M} = 0$$

$$\rightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1\mu - 1m}{1m + 0.1m + 1\mu} = \frac{-1}{1.1} = -0.91$$

دس دس

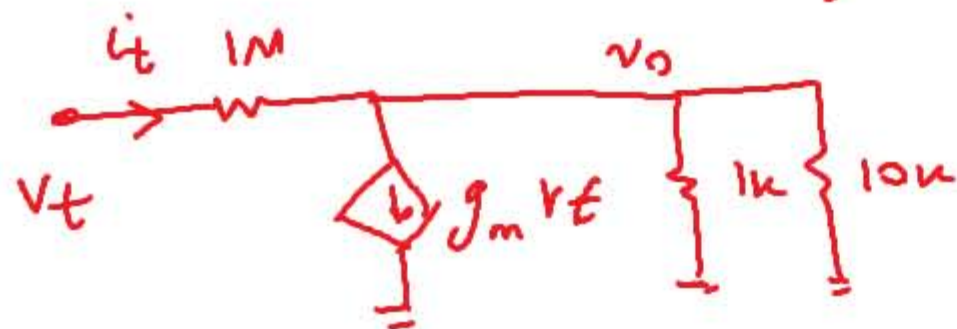

$$v_t = 1M i_t + (i_t - 1M v_t) (10K \parallel 1K)$$

$$= (1M + 0.91K) i_t - 0.91 v_t$$


$$\rightarrow R_{in} = \frac{v_t}{i_t} = \frac{1M + 0.91K}{1.91} \approx 524K \Omega$$


$$R_o = 1K \parallel 1M = 999 \Omega$$

(ب)

(ج)

دس دس

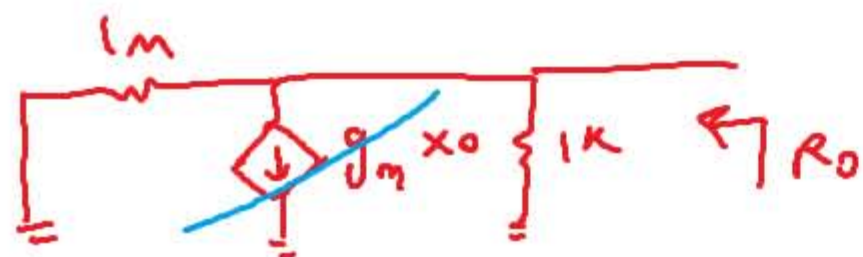

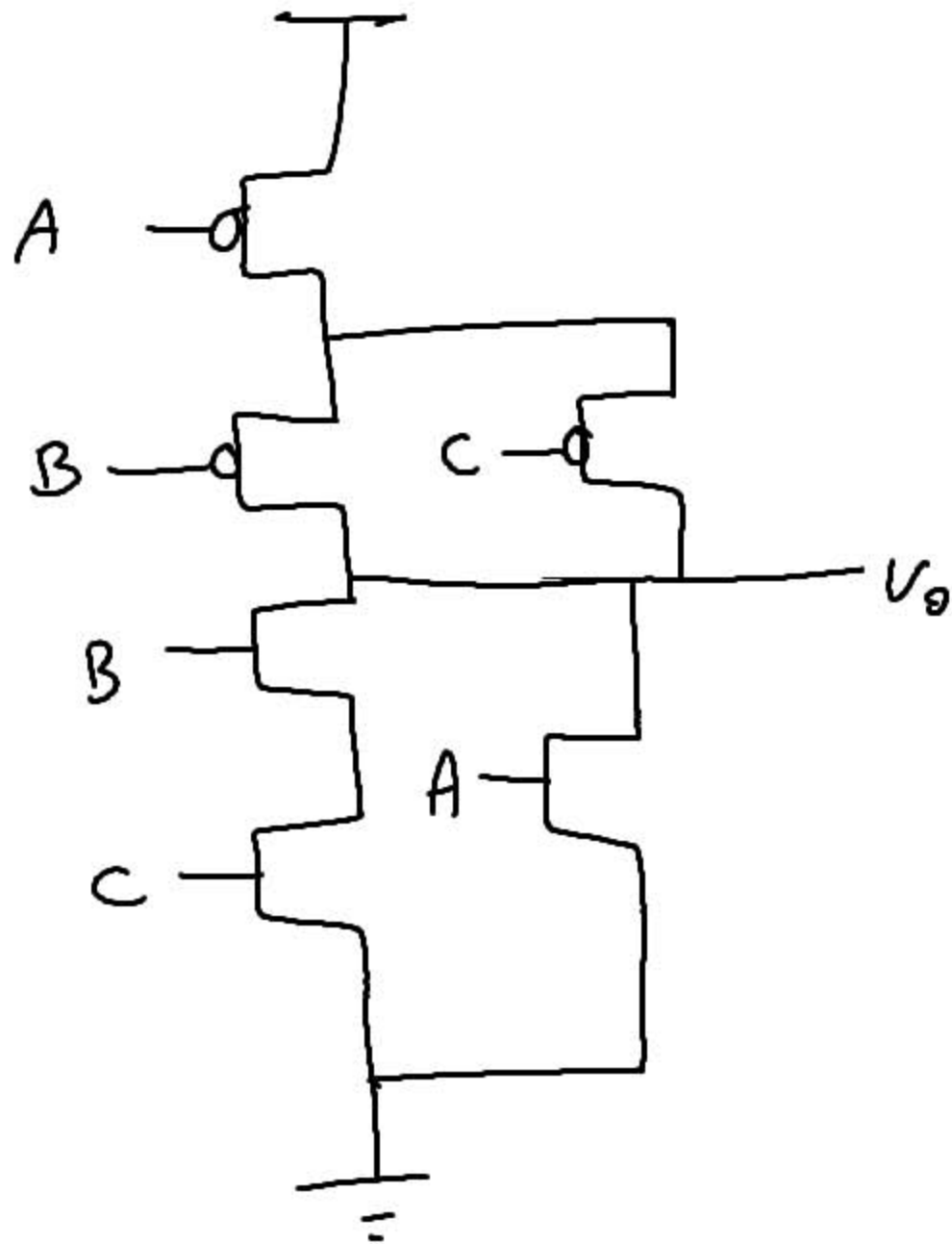

A	B	C	$V_0$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

حالت ۱