

$$i_C + i_L + \frac{V_C}{R} = 0$$

(۲)

$$\Rightarrow 4 \times 10^{-4} i_L'' + i_L + \frac{4 i_L'}{R} = 0$$

$$\Rightarrow 4 \times 10^{-4} s^2 + \frac{4s}{R} + 1 = 0 \rightarrow \Delta = 0$$

می دانیم: $R = 1000 \Omega \Rightarrow S = -500 \Rightarrow I_L(t) = e^{-500t} (A_1 t + A_2)$

KCL: $\frac{V}{1000} - 0.1\Delta + \frac{V}{400} = 0 \Rightarrow V = 100V$


در زمان $t < 0$:

$$\Rightarrow I_L(0^-) = 0.1A, V_C(0^-) = 100V$$

همچنین: $I_L'(0^+) = \frac{V_L(0^+)}{4} = \frac{V_C(0^+)}{4} = \frac{100}{4} = 25$


$$I_L(0^-) = 0.1 \Rightarrow A_1 = 0.1, I_L'(0^+) = 25 \Rightarrow -500 \times 0.1 + A_1 = 25 \Rightarrow A_2 = 25.5$$
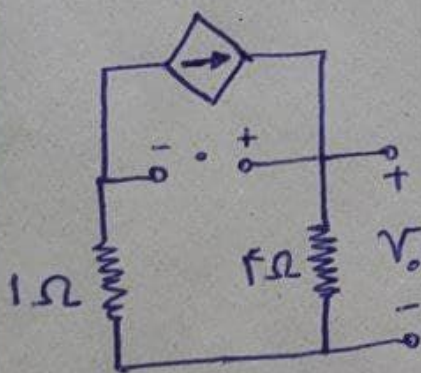
$$\Rightarrow I_L(t) = \begin{cases} 0.1 & ; t < 0 \\ e^{-500t} (25.5t + 0.1) & ; t > 0 \end{cases}$$



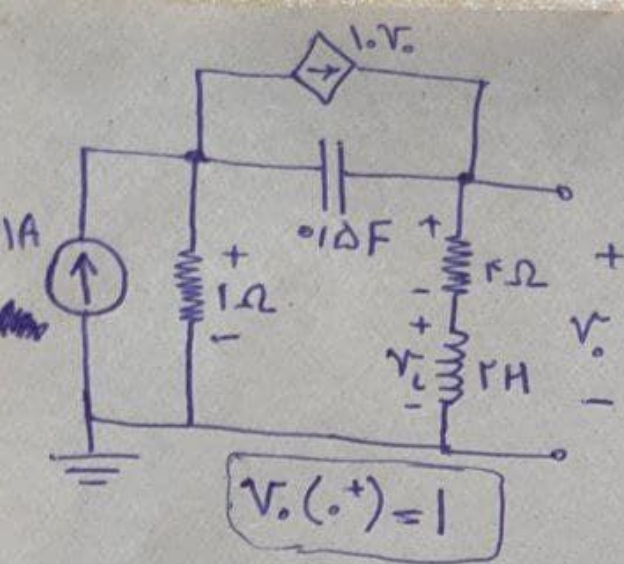(۳) هنگامی که t به صفر از چپ میل می کند:

$$\rightarrow V_C(0^-) = 0, i_L(0^-) = 0$$



هنگامی که t به صفر از راست میل می کند:


$$i_L'(\cdot+) = \frac{V_L(\cdot+)}{2} \rightarrow i_L''(\cdot+) = \frac{V_L'(\cdot+)}{2}$$

$$KVL: 1 + V_C(\cdot+) - i_L(\cdot+) - V_L(\cdot+) - 2i_L(\cdot+) = 0$$

$$\Rightarrow V_C'(\cdot+) - \Delta i_L'(\cdot+) = V_L'(\cdot+)$$

$$\Rightarrow V_L'(\cdot+) = 1 - 2i_L'(\cdot+) = 1 - 2 \times 1 = -1$$
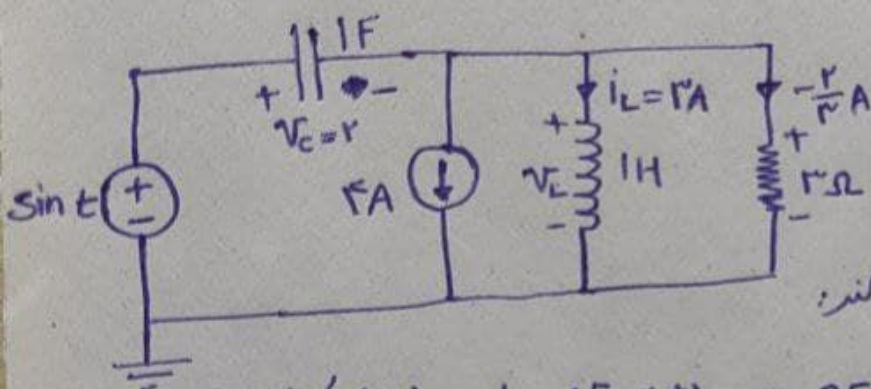
$$\rightarrow \frac{d^2 I_L}{dt^2}(\cdot+) = \frac{1}{2} \times 1 = 0.5$$



هنگامی که t به صفر از راست میل می کند:


$$i_L'(\cdot+) = 1 \times V_L(\cdot+) \Rightarrow V_L'(\cdot+) = i_L''(\cdot+)$$

$$\text{معین: } V_L(\cdot+) = \sin t - V_C \Rightarrow V_L'(\cdot+) = \cos t - V_C'(\cdot+) = \cos t - 0$$

$$= -1 + \frac{2}{3} = -\frac{1}{3} \Rightarrow \frac{d^2 I_L}{dt^2}(\cdot+) = -\frac{1}{3}$$

(د) هنگامی که t به صفر از چپ میل می کند:
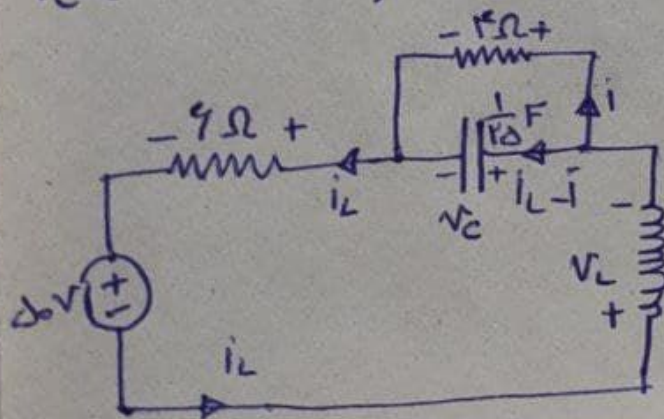
$$V_C(\cdot-) = V_C(\cdot+) = 0, i_L(\cdot-) = i_L(\cdot+) = 0$$



$t > 0$ زمان:

$$KVL: \Delta + \frac{1}{\Delta} + V_C + 9i_L = 0$$

$$KVL: 9i_L - V_C = 0$$

$$i_L - i_C = i_C = \frac{1}{\Delta} V_C', V_L = \frac{1}{\Delta} i_L'$$

$$\Rightarrow i_L = \frac{4i' + 2\Delta i}{2\Delta} \Rightarrow i_L' = \frac{4i'' + 2\Delta i'}{2\Delta}$$

با استفاده از معادله نخست داریم:

$$\frac{4i'' + 2\Delta i'}{100} + 4i + \frac{9(4i' + 2\Delta i)}{2\Delta} + \Delta = 0$$

$$\Rightarrow 4i'' + 121i' + 1000i = -5000$$

حل معادله مشخصه:

$$4s^2 + 121s + 1000 = 0 \rightarrow \Delta = -1259$$

$$\Rightarrow s = -15.125 \pm 4.9i$$

$$i_n = e^{-15.125t} (A \cos(4.9t) + B \sin(4.9t))$$

همچنین:

$$1000 i_f = -5000 \Rightarrow i_f = -5$$

$$i(t) = e^{-15.125t} (A \cos(4.9t) + B \sin(4.9t)) - 5$$

می توان نوشت:

$$i(0^+) = \frac{V_C(0^+)}{4} = 0, \quad i'(0^+) = \frac{V_C'(0^+)}{4} = \frac{2\Delta}{4} \times i_C(0^+) = 0$$

بنابراین:


$$A - 5 = 0 \Rightarrow A = 5$$

$$-15.125 \times 5 + 4.9B = 0 \Rightarrow B = 15.144$$

برای $t > 0$ جریان:

$$i(t) = e^{-15.125t} (5 \cos(4.9t) + 15.144 \sin(4.9t)) - 5$$


(4) هنگامی که t به صفر از چپ میل می کند

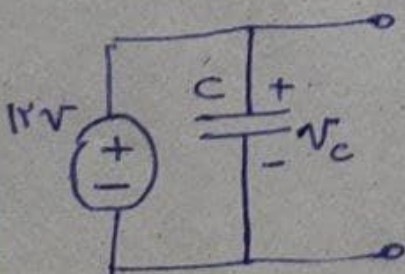

$$V_C(0^-) = V_C(0^+) = 12V$$

$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0$$

در زمان $t > 0$:

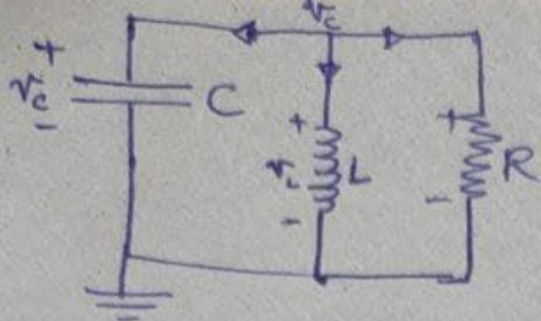

$$\text{KCL: } \frac{v_c}{R} + i_L + i_c = 0$$

$$\Rightarrow \frac{v_c}{R} + i_L + v_c' C = 0$$

$$\Rightarrow \frac{v_c'}{R} + \frac{v_L}{L} + v_c'' C = 0, \text{ می دانیم: } v_c = v_L$$

$$\Rightarrow C s^2 + \frac{1}{R} s + \frac{1}{L} = 0 \rightarrow \Delta = -\frac{19}{9}$$

$$\Rightarrow s = -\Delta \pm \gamma_{1,2} j \Rightarrow v_c(t) = e^{-\Delta t} (A \cos(\gamma_{1,2} t) + B \sin(\gamma_{1,2} t))$$

هنگامی که t به صفر از راست میل می کند:

$$v_c(0^+) = 12 \Rightarrow v_c'(0^+) = 30 \times i_c(0^+)$$

$$\text{KCL: } \frac{v_c(0^+)}{3} + i_L(0^+) + i_c(0^+) = 0 \Rightarrow i_c(0^+) = -4A$$

$$\text{همچنین: } v_c'(0^+) = -120, \Rightarrow A = 12$$

$$\rightarrow -\Delta \times 12 + \gamma_{1,2} B = -120 \Rightarrow B = -2.75$$

$$v_c(t) = e^{-\Delta t} (12 \cos(\gamma_{1,2} t) - 2.75 \sin(\gamma_{1,2} t)) \Rightarrow v_c'(t) = 0$$

$$\Rightarrow e^{-\Delta t} (-2.47 \sin(\gamma_{1,2} t) - 119.12 \cos(\gamma_{1,2} t)) = 0$$

$$\text{بنابراین: } \tan(\gamma_{1,2} t) = -0.148 \Rightarrow t \approx 0.135s$$