



دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

#### مهلت تحویل:

#### نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

- ۱- پاسخ تمرینها را به صورت تایپ شده یا نوشتاری خوانا و تمیز در قالب یک فایل pdf (برای کل تمرین) تحویل دهید.
  - ربه عنوان مثال، CA1\_Name\_StudentNumber فایل تحویلی به قالب خاوان مثال، (CA1\_BardiaArdakanian\_9831072) نامگذاری شده باشد.
- $^{-7}$  تا  $^{+7}$  ساعت بعد از ددلاین تمرین به ازای هر ساعت تاخیر در ارسال دو درصد از نمره تمرین کاسته می شود (در کل  $^{-6}$  نمره تمرین کسر می شود) و بعد از آن پاسخ تمرین شما پذیرفته نخواهد شد.
  - ٤- در صورت كشف تقلب، نمره تمرين صفر در نظر گرفته مي شود.
  - o- در صورت هرگونه ابهام و سوال، میتوانید با تدریسیاران درس در ارتباط باشید.





دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

فالشحفة للهنتاشي فالمپيونز	فانسفاه صنعتي الهير تبير
مهلت تحویل:	
شماره دانشجویی:	نام و نام خانوادگی:

۱. فرض کنید یک پردازنده دارای ۲ نوع دستور باشد. دستور نوع اول دارای ۲ عملوند از نوع ثباتی و دستور نوع دوم دارای یک عملوند از نوع حافظه باشد. قالب دستورالعملها را به صورت زیر در نظر بگیرید. به سوالات زیر پاسخ دهید.

12	11	8	7 4	3 0
M	opcod	le	Operand1	Operand2
12	11 9	8 6		0
M	opcode		Addr	ess

- ✓ حداكثر تعداد عملياتي كه هر كدام از دستورالعملها مي تواند داشته باشد چقدر است؟
- ✓ یک نمودار بلوکی از این پردازنده رسم کنید و نوع و تعداد ثباتها و حافظه را درآن نشان دهید. میتوانید
  برای پاسخ به این بخش، تصویر زیر را کامل کنید.
  - ✓ گذرگاه مشترک این کامپیوتر را رسم کنید. (مشابه تصویر فصل ۵)

ثباتهای خاص منظوره	ثباتهای عام منظوره	حافظه
PC (? bit)	(? bit)	حافظه
AR (? bit)	چه تعداد؟	انداز هی کلمه × تعداد سطر ?×؟
IR (? bit)		
RFAR (? bit)		

۲. با در نظر گرفتن کامپیوتر پایه در فصل ۵ کتاب مانو به سوالات زیر پاسخ دهید.

✓ ساختار دستورالعمل را با توجه به ابعاد حافظه ۴۰۹۶x۱۶ توضیح دهید.






دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

#### مهلت تحویل:
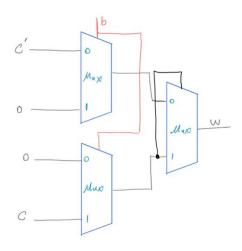
#### نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

- ✓ کاربرد بیت ۱۵ در ساختار دستور العمل مطرح شده را بیان کرده و ویژگی که به کامپیوتر اضافه می
  کند را شرح دهید.
  - ۳. خروجی مدار زیر را به صورت تابعی از b و c بنویسید.



٤. توصیف RTL مربوط به ریزعملیات زیر را نوشته و سپس مدار معادل آن را رسم کنید. (R۱, R۲, R۳ ثبات هستند).

if p then  $R1 \leftarrow R2$ else if q then  $R1 \leftarrow R1 + 2 \times R3$ else  $R1 \leftarrow R1 + R2$ if S then  $R2 \leftarrow R1$ 

- ٥. درستي يا نادرستي عبارات زير را مشحص کرده و دلايل خود را شرح دهيد.
- ✓ برای طراحی باس مشترک برای ۷ ثبات ۱۶ بیتی، به ۱۶ مالتی پلکسر ۱\*۸ و برای لود آن یک دیکودر
  ۴\*۱۶ نیاز داریم.
  - ✓ برای طراحی باس مشترک با بافر سه حالته برای ۷ ثبات ۱۶ بیتی، به ۱۶\* بافر (۱۶ دسته بافر
    ۷بیتی) و یک دیکودر ۸\*۳ نیاز داریم.





دانشكده مهندسي كامپيوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

#### مهلت تحویل:

نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

✓ زبانهای سطح بالا به معماری و یا ISA وابسته بوده و هر زبان برنامه نویسی بر پایه یک ISA خاصی
 تولید می شود.

✓ توضیف سخت افزار زیر خطای conflict دارد.

 $p.q:R1 \leftarrow R1 + R2$ 

 $p: R1 \leftarrow R2$ 

آ. به سوالات زیر در مورد ISA و ریزمعماری پاسخ دهید.

√ تفاوت بین سطح ISA و ریز معماری در طراحی سلسله مراتبی را به طور خلاصه بیان کنید.

✓ در جدول زیر تعیین هر کدام از ویژگیهای ماشین مختص کدام دسته میباشد.

Microarchitecture	ISA	Attribute
		The machine does not have a subtract instruction
		The ALU of the machine does not have a addition unit
		There are 8 general purpose register
		A mux feeds one of the inputs to ALU